



**Politecnico  
di Torino**

DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS  
Master degree in Electronic Engineering

# Sistemi Digitali Integrati Operazione San Silvestro: Butterfly

Autori:

Antonio Fichera 337213, Elisabetta Vannelli 346477

Febbraio 2025

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Data Flow Diagram</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Datapath Butterfly</b>	<b>4</b>
3.1	Schema generale del Datapath . . . . .	4
3.2	Moltiplicatore . . . . .	6
3.3	Sommatore . . . . .	7
3.4	Arrotondatore Half-Up . . . . .	7
<b>4</b>	<b>Porte e Architettura del sistema FFT_16x16</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Parallelismo</b>	<b>9</b>
5.1	Parallelismo esterno . . . . .	9
5.2	Parallelismo interno . . . . .	9
<b>6</b>	<b>Unità di controllo</b>	<b>10</b>
6.1	CU schema generale . . . . .	10
6.2	Late Status PLA . . . . .	12
6.3	Struttura $\mu$ ROM . . . . .	13
<b>7</b>	<b>ASM chart, Protocollo e Timing Diagram</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>VHDL</b>	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>Testbench</b>	<b>19</b>
<b>10</b>	<b>Prova Matlab</b>	<b>24</b>
<b>11</b>	<b>Conclusioni</b>	<b>25</b>
<b>12</b>	<b>Appendice: codici VHDL</b>	<b>26</b>
12.1	TB_FFT_16x16.vhd . . . . .	26
12.2	FFT_16x16.vhd . . . . .	34
12.3	Butterfly.vhd . . . . .	44
12.4	Multiplier_Shifter.vhd . . . . .	50
12.5	Adder_Subtractor.vhd . . . . .	51
12.6	Rounder.vhd . . . . .	52
12.7	Register_Nbit.vhd . . . . .	53
12.8	MUX_2TO1_Nbit.vhd . . . . .	54
12.9	Decoder_4to16.vhd . . . . .	54
12.10	EVEN_ROM.vhd . . . . .	55
12.11	ODD_ROM.vhd . . . . .	56
12.12	LateStatus_PLA.vhd . . . . .	57
12.13	Register_Nbit_SLV.vhd . . . . .	58
12.14	MUX_2TO1_Nbit_SLV.vhd . . . . .	58
12.15	MUX_2TO1.vhd . . . . .	59

## 1 Introduzione

L'approccio adottato fin da subito per la realizzazione dell'Operazione San Silvestro, ormai da noi ribattezzata ironicamente Operazione San Valentino, è stato un processo iterativo fatto di interminabili brainstorming, idee buttate su carta, testate, scartate e sostituite con nuove soluzioni.

Abbiamo esplorato lo spazio delle numerose soluzioni fino a trovare la configurazione più efficiente. Molte delle soluzioni studiate da principio sono poi risultate, in fase di VHDL e testbench, impraticabili o incompatibili con la realizzazione della FFT 16X16.

Alcune di queste idee prevedevano un numero di porte decisamente ridotto rispetto all'attuale configurazione; si prevedevano due porte di ingresso, una per i dati, una per i coefficienti e un'unica porta di uscita, per un totale di 3 porte per singola Butterfly.

Credendo che in questo modo avremmo abbattuto notevolmente i costi, ci siamo poi scontrati con la realtà dei timing e delle connessioni fisiche tra una Butterfly e l'altra; in particolare, essendo che i valori  $A'$  e  $B'$  prodotti da una Butterfly sarebbero andati in ingresso a due Butterfly distinte, questo ha necessariamente portato alla divisione delle porte dei dati in ingresso e in uscita. Quindi, si avranno complessivamente due porte d'ingresso separate per  $A$  e  $B$ , e altre due porte d'uscita per  $A'$  e  $B'$ .

Inoltre, visto che i "Twiddle Factor" con cui lavorano le Butterfly sono fissi, si è optato anche per la separazione in due della porta d'ingresso a questi dedicata; ciò è stato fatto anche per poter fornire simultaneamente parti reale ed immaginaria dei suddetti coefficienti, andando a semplificare la vita a un possibile utente, il quale non avrà più l'obbligo di fornirli con un determinato tempismo.

Per questo motivo, la soluzione scelta ha anche semplificato notevolmente la fase di test, in quanto è stato possibile effettuarla senza l'uso continuo di comandi di wait, per fornire alle Butterfly i coefficienti  $W$ .

Modifiche come queste sono state fatte durante tutto il processo di elaborazione della Butterfly. Qui proponiamo la configurazione finale che riteniamo sposarsi meglio con le richieste del nostro committente e che rappresenta un compromesso tra costi, efficienza e fattibilità.

Per la stesura del DFD si è adottato il segno grafico di due semicerchi spezzati per interpretare visibilmente il livello di pipe interno alle operazioni di moltiplicazione e somma/sottrazione (mentre l'arrotondamento è rappresentato con due rettangoli). Tali operazioni cominciano in uno step e terminano nel successivo, rendendo il dato disponibile a quello ancora successivo a causa del registro temporaneo, posto in uscita a ogni blocco aritmetico.

In particolare, lo scheduling delle operazioni adottato permette di lavorare con un solo moltiplicatore e un solo sommatore, nonostante di quest'ultimo se ne avessero due a disposizione.

Di seguito è riportato il DFD prodotto:



## 3 Datapath Butterfly

### 3.1 Schema generale del Datapath

Di seguito si propone una descrizione generale del Datapath, dei blocchi costituenti, delle connessioni e degli aspetti logici. La trattazione sul parallelismo è gestita separatamente nei paragrafi successivi. Il Datapath riportato in Figura 2 risulta così composto:

#### Porte di I/O

- Porta `INPUT_A` → porta d'ingresso del dato A (entrano sia parte reale che immaginaria)
- Porta `INPUT_B` → porta d'ingresso del dato B (entrano sia parte reale che immaginaria)
- Porta `INPUT_WR` → porta d'ingresso dedicata alla sola parte reale dei coefficienti W
- Porta `INPUT_WI` → porta d'ingresso dedicata alla sola parte immaginaria dei coefficienti W
- Porta `OUTPUT_A` → porta d'uscita del dato A' (escono sia parte reale che immaginaria)
- Porta `OUTPUT_B` → porta d'uscita del dato B' (escono sia parte reale che immaginaria)

#### Componenti

- Registro `REG_AR` → salva la parte reale di A in ingresso
- Registro `REG_AI` → salva la parte immaginaria di A in ingresso
- Registro `REG_BR` → salva la parte reale di B in ingresso
- Registro `REG_BI` → salva la parte immaginaria di B in ingresso
- Registro `REG_WR` → salva la parte reale di W
- Registro `REG_WI` → salva la parte immaginaria di W
- Registro `REG_TMP_MPY` → salva il risultato parziale in uscita dal blocco moltiplicatore
- Registro `REG_TMP_SUM` → salva il risultato parziale in uscita dal blocco sommatore
- Registro `REG_AR_PRIMO` → salva la parte reale di A' in uscita
- Registro `REG_AI_PRIMO` → salva la parte immaginaria di A' in uscita
- Registro `REG_BR_PRIMO` → salva la parte reale di B' in uscita
- Registro `REG_BI_PRIMO` → salva la parte immaginaria di B' in uscita
- `MUX_A` → permette la selezione tra parte reale o immaginaria di A in ingresso
- `MUX_B` → permette la selezione tra parte reale o immaginaria di B in ingresso
- `MUX_W` → permette la selezione tra parte reale o immaginaria di W
- `MUX_AB` → permette la selezione tra A o B prima del blocco moltiplicatore
- `MUX_SUM` → permette la selezione tra il dato A o la somma parziale in `REG_TMP_SUM`
- `MUX_OUT_A` → permette la selezione tra parte reale o immaginaria di A' in uscita

- MUX\_OUT\_B → permette la selezione tra parte reale o immaginaria di B' in uscita
- MULTIPLIER → effettua la moltiplicazione tra due dati o moltiplica un dato per 2
- ADDER → effettua le operazioni di somma o sottrazione tra due dati
- ROUNDER\_HU → effettua le operazioni di arrotondamento e troncamento del dato

### Datapath/Execution Unit

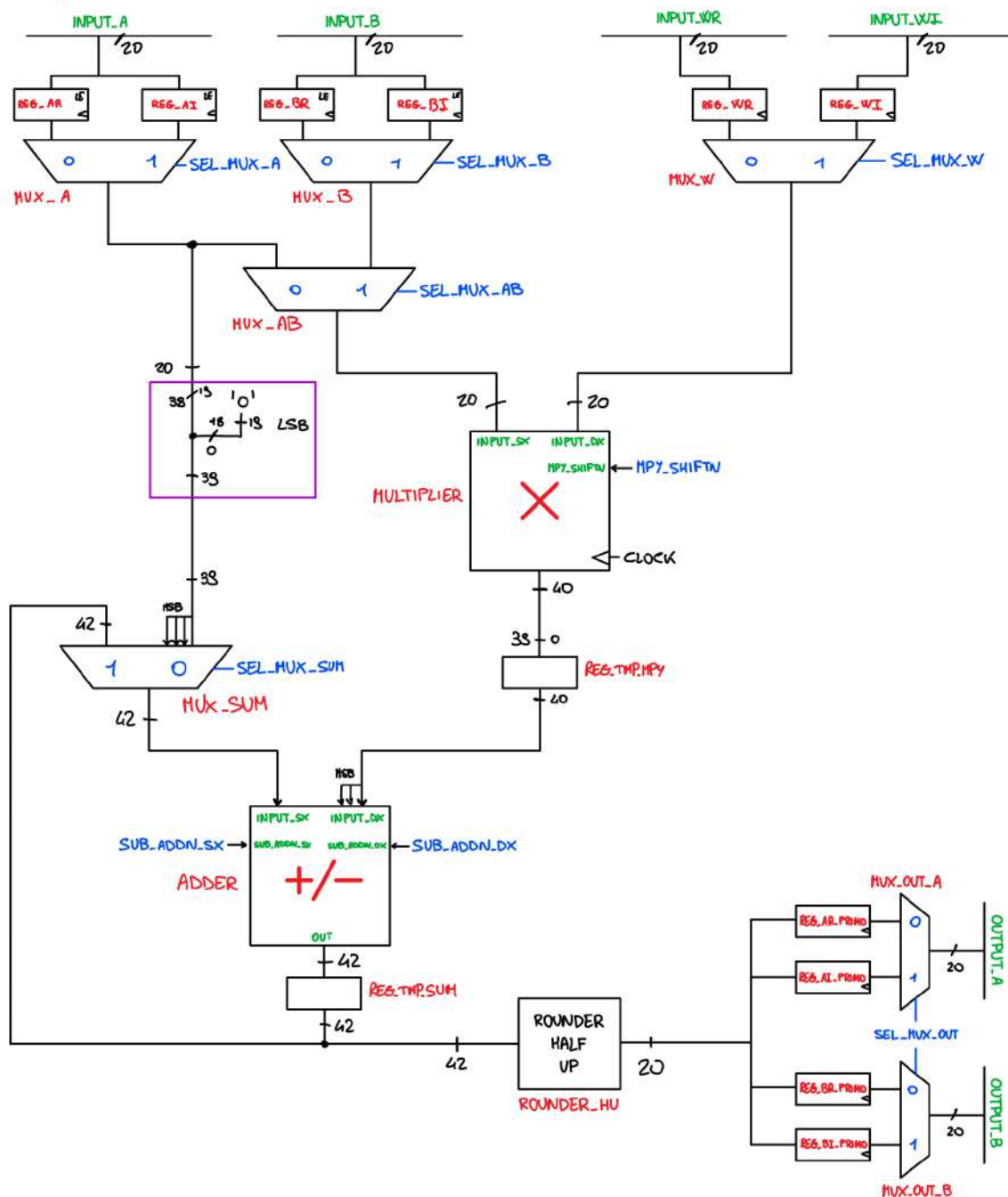


Figura 2: Datapath/Execution Unit della Butterfly

Dalle porte d'ingresso dei dati, entrano prima le parti reali e poi (dopo un colpo di clock) le parti immaginarie. Quindi i dati vengono memorizzati negli appositi registri, le cui uscite sono collegate a dei Multiplexer, MUX\_A e MUX\_B, pilotati dai selettori SEL\_MUX\_A e SEL\_MUX\_B che distingueranno quale componente prendere, se quella reale (0) o quella immaginaria (1).

Le uscite di questi due MUX vanno ad un successivo mux, MUX\_AB, che sceglie quale dato prendere, se A o B, da portare all'ingresso del moltiplicatore, dove poi il dato A verrà shiftato o il dato B verrà moltiplicato per il coefficiente W. L'uscita del MUX\_A viene portata anche al MUX\_SUM dove, in base al valore del selettore SEL\_MUX\_SUM, prende il valore A (0) o il contenuto del registro REG\_TMP\_SUM (1); l'uscita di questo mux è collegata in input al blocco sommatore, per cui verrà sommata o sottratta al risultato presente sull'altra porta d'ingresso del sommatore, ossia il dato proveniente dal blocco moltiplicatore.

L'uscita del sommatore è poi inviata al blocco arrotondatore, il quale esegue l'arrotondamento al valore fractional su 20 bit più vicino, e il risultato viene successivamente salvato nei rispettivi registri d'uscita. Le uscite dei registri dove viene salvato A' sono collegate al MUX\_OUT\_A, analogamente le uscite dei registri in cui viene salvato B' sono collegate al MUX\_OUT\_B; lo scopo di tali Multiplexer è quello di mandare, sulla porta d'uscita, la componente (reale o immaginaria) corretta, per permettere a una Butterfly di un livello successivo di lavorare con i dati corretti.

Di seguito, sono descritti nello specifico i tre blocchi aritmetici:

### 3.2 Moltiplicatore

Sui due ingressi del moltiplicatore entrano da una parte A o B "INPUT\_SX"), mentre dall'altra ("INPUT\_DX") entra sempre W. Il dato a sinistra viene sia shiftato di un bit a sinistra (ossia, moltiplicato per 2), ma anche moltiplicato per l'altro ingresso. Un mux stabilisce se far proseguire il risultato della moltiplicazione (1) o il valore d'ingresso shiftato (0) in base al selettore MPY\_SHIFTN. L'uscita del mux è seguita dal registro di pipe, che poi manda l'uscita fuori dal blocco moltiplicatore.

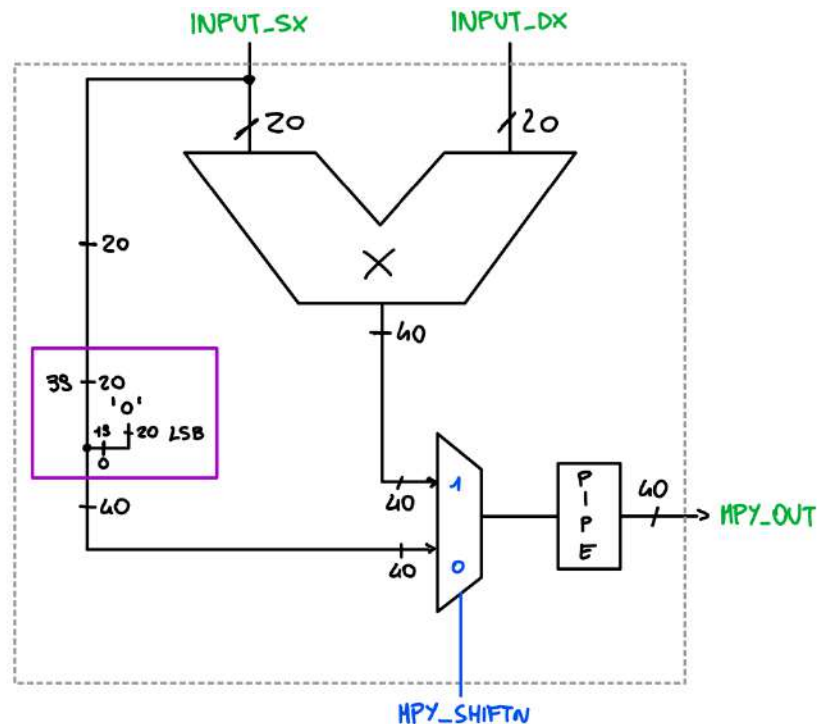


Figura 3: Moltiplicatore

### 3.3 Sommatore

Questo blocco implementa somma e sottrazione su entrambi i suoi ingressi, tramite l'uso dei segnali SUB\_ADDN\_DX e SUB\_ADDN\_SX, selettori dei due mux, per decidere se invertire o meno i dati in ingresso. Il C\_IN è dato dall'OR dei due segnali di selezione. Anche qui è presente un registro di pipe.

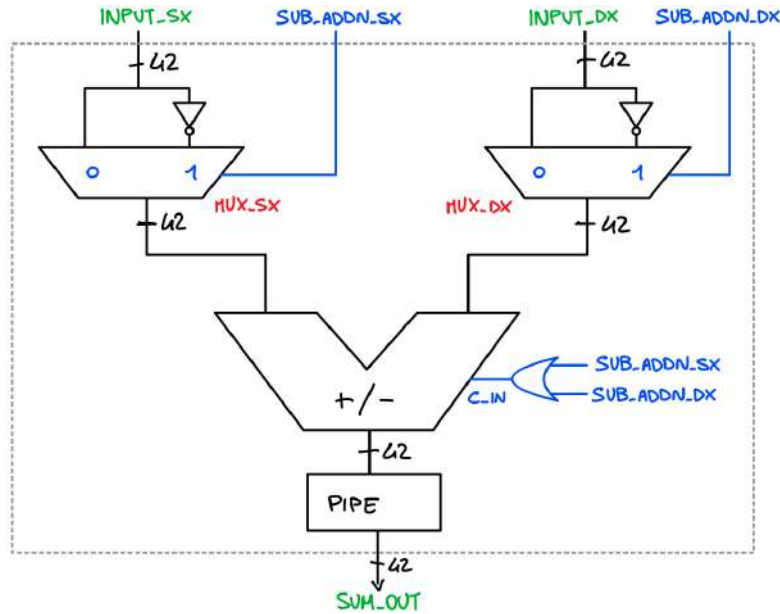


Figura 4: Sommatore

### 3.4 Arrotondatore Half-Up

È un blocco il cui unico ingresso è il dato da arrotondare, che viene dapprima diviso per 2 (shiftando di un bit verso destra) e poi gli viene sommato il valore  $2^{-20}$ , che equivale a mezzo LSB della dinamica originaria. Il dato viene poi troncato e riportato su 20 bit. Anche qui è presente un registro di pipe.

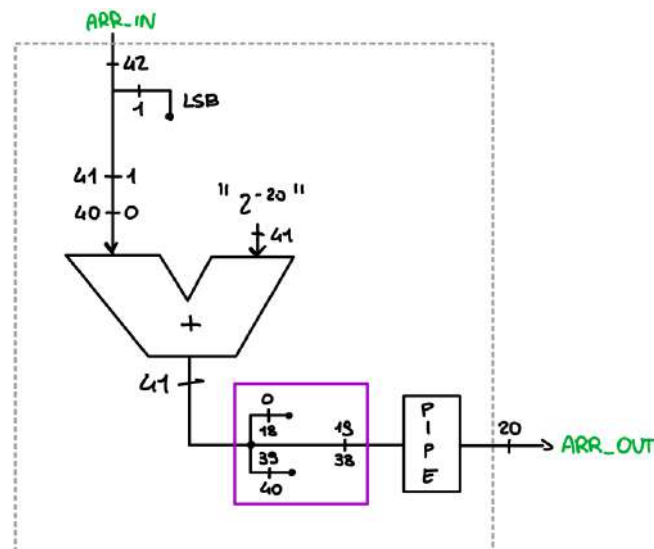


Figura 5: Arrotondatore



## 4 Porte e Architettura del sistema FFT\_16x16

Il sistema che realizza l'FFT 16x16 presenta 32 porte d'ingresso a 20 bit e 16 porte d'uscita a 20 bit, interamente dedicate ai dati da processare; inoltre, sono presenti altre 3 porte d'ingresso a 1 bit, per i segnali di CLOCK, START e RESET, e una porta d'uscita a 1 bit, dedicata al segnale di DONE.

A livello architetturale, l'intero sistema è realizzato semplicemente da 32 componenti Butterfly, raggruppati in 4 "stadi" da 8 Butterfly ciascuno. Gli stadi sono tutti collegati in cascata e le connessioni tra le Butterfly sono state realizzate secondo lo schema riportato di seguito:

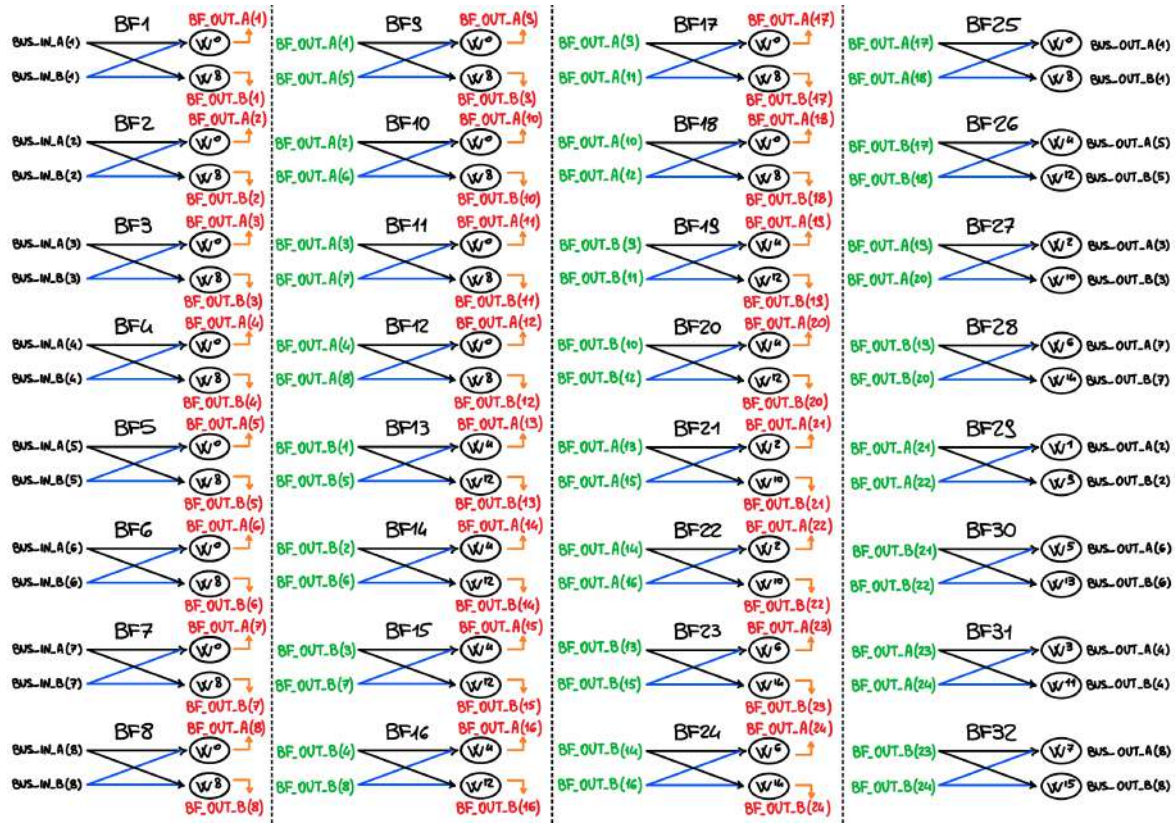


Figura 6: Architettura del sistema FFT

Si noti che gli ingressi delle Butterfly del primo stadio sono collegati direttamente ai bus d'ingresso (segnati in nero), così come le uscite delle Butterfly del quarto e ultimo stadio sono collegate direttamente ai bus d'uscita (anch'essi in nero); queste ultime sono collegate secondo un'ordine ben preciso, in modo tale da vedere in ordine le varie componenti spettrali.

Per quanto riguarda le interconnessioni tra Butterfly, per rendere più semplice la stesura del codice VHDL e la comprensione del sistema, è stato creato un data type custom, chiamato "BF\_TYPE": questo non è altro che è un array di 24 componenti, ognuna delle quali è di tipo SIGNED su 20 bit. Sono, quindi, stati dichiarati due signal di tale tipologia, BF\_OUT\_A e BF\_OUT\_B, collegati ognuno alla opportuna uscita della corrispettiva Butterfly (segnati in rosso).

Con questi signal sono state realizzate le connessioni tra le uscite e gli ingressi (segnati in verde) di due stadi adiacenti. Per quanto riguarda i Twiddle Factors, la modalità con cui questi arrivano ad ogni Butterfly verrà discussa in seguito, nella sezione dedicata al Testbench.

## 5 Parallelismo

### 5.1 Parallelismo esterno

Avendo adottato per ogni Butterfly 4 porte di ingresso e 2 di uscita, risulta un totale di 6 porte per ogni Butterfly. Relativamente al blocco della FFT 16X16, come già anticipato, avremo 4 stadi in cascata, ognuno dei quali composto da 8 Butterfly che lavorano in parallelo. Considerando che ogni Butterfly del primo stadio ha 4 porte di ingresso e che ogni Butterfly dell'ultimo stadio ha 2 porte di uscita, complessivamente avremo 32 bus d'ingresso e 16 bus d'uscita, per un totale di 48 bus da 20 bit ciascuno. Il numero dei bus poteva essere ottimizzato, limitando i costi ma intaccando la velocità di esecuzione della Butterfly, per cui si è deciso che, avendo già risparmiato sul numero di componenti utilizzati, una spesa maggiore sui bus sia un giusto compromesso.

### 5.2 Parallelismo interno

Teoricamente il numero di bit di overflow che possiamo avere per l'intera FFT ( $N=16$ ) è dato da  $\lceil \log_2 N + 1 \rceil$ , quindi 5 bit. Di questi, 4 bit di overflow vengono recuperati dividendo per 2 (all'interno del blocco Arrotondatore) ogni risultato prodotto dalla Butterfly: quindi, visto che ogni stadio recupera un bit, avendo 4 stadi che lavorano in cascata si riescono a recuperare 4 bit. Da questo scalamento deriva il fattore di scala finale, che è pari a 16 ( $FS = 2^4$ ).

L'ultimo bit di overflow viene recuperato tramite l'inserzione del **bit di guardia**, utilizzato solo quando la dinamica di ingresso del primo stadio eccede da  $[-0.5 \div +0.5]$ . Avendo dati che entrano su 20 bit con una dinamica da  $[-1 \div +1]$  il bit di guardia è stato inserito replicando l'MSB e shiftando tutti gli altri bit verso destra di una posizione. A questo punto i dati entrano nel primo livello con una corretta dinamica numerica  $[-0.5 \div +0.5]$ , ma dal secondo livello in avanti le Butterfly lavorano tra  $[-1 \div +1]$ . Questo ha portato a modificare la nostra prima idea sul parallelismo d'uscita del moltiplicatore, che teoricamente sarebbe potuto essere  $2n - 1$  (39 bit teorici) ma che in realtà risulta essere su  $2^n$  bit, più specificatamente  $2 \times 20$  bit, quindi 40 bit in formato Q1.38 e avendo una dinamica in uscita dal moltiplicatore tra  $[-2 \div +2]$ . Mantenere 40 bit anziché 39 permette di avere un risultato corretto dell'operazione su tutti e quattro gli stadi, invece 39 bit sarebbero stati sufficienti solo per il corretto prodotto del primo stadio.

Proseguendo verso il sommatore, effettuando 3 somme consecutive con il massimo della dinamica ottenuta finora, per essere sicuri di non avere problemi di overflow la dinamica viene aumentata al range  $[-8 \div +8]$  con formato Q3.38, con un aumento del parallelismo di due bit, da 40 bit a 42 bit. Infine, il dato in ingresso all'Arrotondatore è su 42 bit e questo viene subito shiftato a destra di una posizione (ossia, viene diviso per 2) scartando l'LSB; quindi, shiftando tutti gli altri bit a destra di una posizione si ottiene una dinamica da  $[-4 \div +4]$ . A questo punto viene sommato mezzo LSB, corrispondente a  $2^{-20}$ , poi in uscita al sommatore viene effettuato il troncamento dei bit di peso  $2^2$  e  $2^1$ , repliche dell'MSB, e il troncamento anche dei bit di peso da  $2^{-20}$  a  $2^{-38}$ . Viene così ripristinata la dinamica originaria tra  $[-1 \div +1]$ , mantenendo inalterati i bit di peso fra  $2^0$  e  $2^{-19}$  (che sarebbero, dal bit 38 al bit 19 in uscita dal sommatore), che sono il risultato già arrotondato.

Per venire incontro allo studio del parallelismo appena proposto, si è provveduto ad effettuare le seguenti operazioni:

- Estensione di segno di 2 bit sulla connessione tra uscita moltiplicatore e ingresso sommatore
- Estensione da 20 bit a 39, aggiungendo 19 zeri come LSB al signal che connette MUX\_A e MUX\_SUM ed ulteriore estensione di segno di 3 bit in ingresso a MUX\_SUM, arrivando a 42 bit
- Estensione da 20 bit a 40 aggiungendo 20 zeri come LSB all'ingresso di sinistra del moltiplicatore, si noti che in tale operazione è presente già la moltiplicazione per 2, essendo che l'MSB, in uscita dal moltiplicatore, ha peso  $-2^1$

 


Figura 7: Parallelismo interno

## 6 Unità di controllo

### 6.1 CU schema generale

*Control Unit*

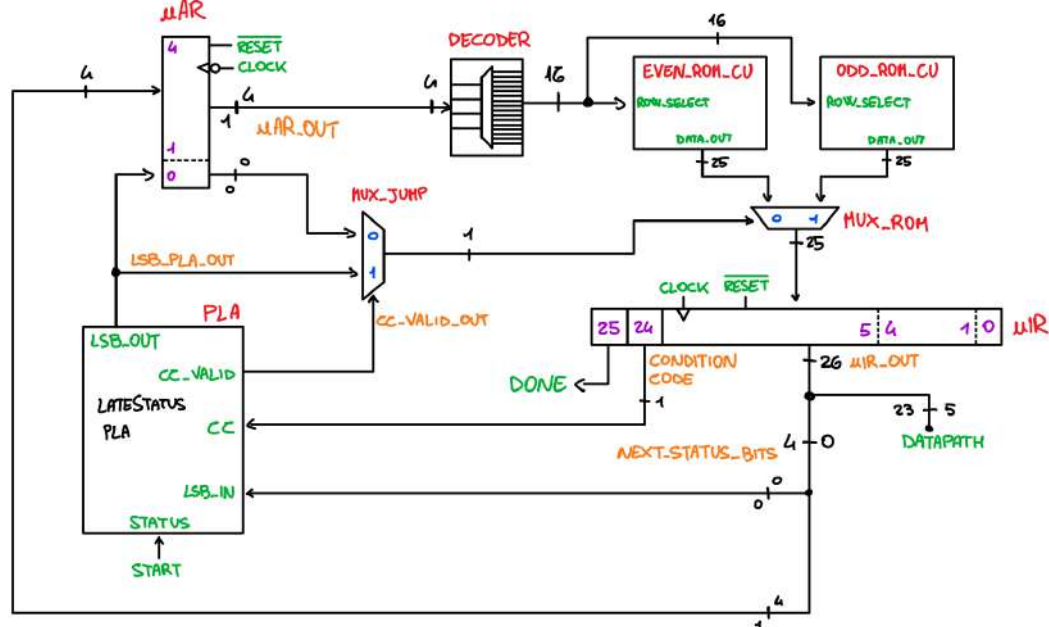


Figura 8: Control Unit

La CU è costituita da:

- $\mu\text{AR}$  → il "**micro Address Register**" è un registro su 5 bit, contenente i bit che codificano lo stato corrente della Macchina. Di questi, i 4 bit più significativi finiscono in ingresso a un Decoder, il quale fornisce alle  $\mu\text{ROM}$  la locazione del prossimo stato. L'LSB viene, invece, determinato dalla PLA, il cui funzionamento sarà descritto in seguito; tale bit, viene poi mandato in ingresso al MUX\_JUMP.
- $\mu\text{IR}$  → il "**micro Instruction Register**" è un registro su 26 bit organizzato come specificato in Figura 11. I bit 23-5 sono i comandi di gestione del Datapath. I bit 4-0 sono il "Next State" e il bit 25 è l'uscita DONE della Butterfly. Il bit 24 è il Condition Code (CC) ed insieme al bit 0 (LSB del Next State) entrano nella Late Status PLA.

- **DECODER** → riceve un ingresso su 4 bit dal  $\mu$ AR fornendo sedici possibili uscite, una sola alla volta attiva, corrispondenti a ognuna delle 16 righe presenti nelle due  $\mu$ ROM. Il decoder attiva una riga su entrambe le memorie indipendentemente dall'LSB.
- **EVEN\_ROM** →  $\mu$ ROM pari, contiene lo stato di **IDLE** e gli stati della **modalità "Continua"**
- **ODD\_ROM** →  $\mu$ ROM dispari, contiene gli stati della **modalità "One Shot"**
- **MUX\_ROM** → dopo che il decoder ha selezionato una riga su entrambe le memorie, il mux di selezionare la riga della memoria pari (0) o quella della dispari (1)
- **MUX\_JUMP** → funziona come selettore del mux MUX\_ROM
- **PLA** → gestisce i salti, ossia determina il valore dell'LSB del Next State

Di seguito si riportano alcune considerazioni importanti adottate nella Control Unit.

Innanzitutto, l'architettura da noi adottata sfrutta un **Sequenziatore con indirizzamento esplicito** (evidente, visto l'impiego delle  $\mu$ ROM, che contengono l'indirizzo nel Next State) e viene impiegata la tecnica del **"Late Status"**, che permette di posticipare la decisione dello stato futuro dopo il tempo di accesso alla  $\mu$ ROM (ossia, vengono lette entrambe le memorie e poi, tramite l'LSB, viene selezionata una delle due); ciò comporta un notevole incremento delle prestazioni.

Il  $\mu$ IR campiona i dati in ingresso sul fronte di salita, così come tutti gli altri componenti dell'Unità di Esecuzione; è preferibile che il fronte del clock su cui evolve questo registro sia in accordo con i componenti del Datapath, in quanto da questo vengono forniti tutti i comandi. Al contrario, il  $\mu$ AR evolve sul fronte di discesa, ciò è necessario affinché ogni stato della macchina duri un colpo di clock. Il MUX\_JUMP serve a velocizzare un salto "tardivo", ovvero se ad esempio l'utente attivasse tardi il segnale di START (anziché attivarlo sul fronte di salita del clock lo dà mezzo periodo dopo, quindi in corrispondenza del fronte di discesa), quello che potrebbe succedere è che il  $\mu$ AR avrà già campionato i dati al suo ingresso, compreso l'LSB "errato".

Tuttavia, grazie alla tecnica del Late Status, che sfrutta l'impiego della Late Status PLA, è comunque possibile effettuare la scelta dello stato futuro correttamente e "saltare" all'ultimo momento, grazie all'LSB\_OUT direttamente connesso al MUX\_JUMP, selezionato mediante il selettore CC\_Validation.

**Segnale di DONE:** dovendo distinguere le due modalità di funzionamento, alla fine della modalità Continua (nello stato CONT\_6) viene attivato il segnale di DONE per un solo colpo di clock, e ciò avvisa l'utente che dei dati sono stati prodotti, ma l'esecuzione sta continuando. Al contrario, in modalità One Shot il segnale di DONE rimane attivo per 3 colpi di clock, negli stati FINISH, SEND\_REAL e SEND\_IMAG, avvisando l'utente che gli ultimi dati sono stati prodotti e non ne verranno forniti altri. La macchina ha finito totalmente l'esecuzione e ritornerà in stato di IDLE.

Tutti i valori codificati nello stato di IDLE, ad eccezione di CC=0, rappresentano i valori di default dei comandi, dove per comodità, simmetria e simpatia si è posto un unico bit a 1, quello centrale, in corrispondenza del comando MPY\_SHIFTN.

DONE CC		REG_IN_LE						DATAPATH COMMANDS								REG_OUT_LE				NEXT STATE					
25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Figura 9: Default Values

## 6.2 Late Status PLA

Si occupa di gestire i salti e lo fa andando ad agire sull'LSB. È un semplice blocco costituito da una porta AND e un MUX in cui arriva l'LSB, bit 0 in del  $\mu\text{IR}$ , il cui valore passa all'LSB\_OUT invariato o complementato, in base al valore del selettore; questo non è altro che una AND tra l'ingresso di "Status", nel nostro caso il solo segnale START, e il bit di CC, ossia il bit 24 del microIR:

- Se entrambi sono a 1 allora siamo nella condizione di avere un salto: il valore dell'LSB viene complementato dall'inverter e l'LSB\_OUT assumerà tale valore, grazie al selettore pari a 1.
- Se CC non è posto a 1 ma accidentalmente dall'esterno arrivasse un segnale di START, questo comunque da solo non è in grado di permettere un salto, poiché il selettore sarebbe pari a 0. L'LSB\_OUT manterrebbe il valore dell'LSB e l'esecuzione continua sequenzialmente.

In uscita dalla PLA abbiamo due segnali:

- **CC\_VALIDATION** → è il selettore del MUX\_JUMP, permette la selezione tra l'uscita del  $\mu\text{AR}$  (0) e l'uscita LSB\_OUT della PLA (1); inoltre, rende possibile eseguire salti "tardivi"
- **LSB\_OUT** → LSB che stabilisce quale sarà lo stato futuro, in quanto viene utilizzato come selettore del MUX\_ROM; questo segnale va sia al MUX\_JUMP che al  $\mu\text{AR}$ .

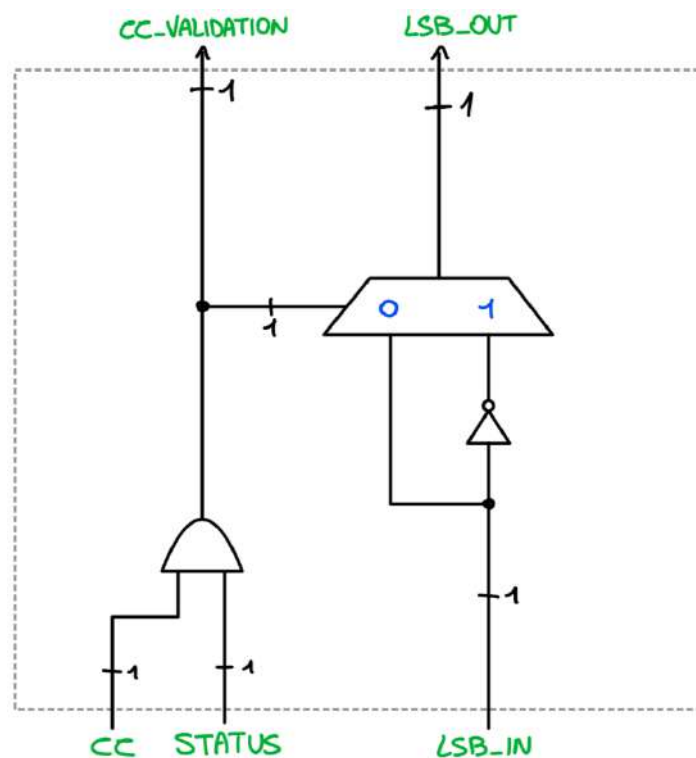


Figura 10: Late Status PLA

### 6.3 Struttura $\mu$ ROM

La Macchina ha 21 stati possibili, per cui sono necessari 5 bit per effettuare la codifica di questi. Tali bit danno vita a 32 celle di memoria, divisi equamente tra  $\mu$ ROM pari e  $\mu$ ROM dispari. Per cui si avranno due "sottocelle", ciascuna da 16 locazioni con parallelismo a 26 bit.

Ogni locazione ha la seguente struttura:

- Bit 25: DONE, collegato alla porta di uscita della BF; segnala che dei dati sono stati prodotti
- Bit 24: CC, bit che rende possibili i "salti"
- Bit 23-18: Enable dei registri di ingresso
- Bit 17-9: Comandi dei componenti combinatori del DP
- Bit 8-5: Enable dei registri di uscita
- Bit 4-0: Codifica del Next State

Ogni riga delle  $\mu$ ROM viene selezionata mediante il Decoder, il quale ha al suo ingresso i 4 bit più significativi dello stato Stato Corrente.

Lo stato di IDLE è codificato con "0000-0", che rappresenta il punto di partenza dell'algoritmo all'interno della prima cella della  $\mu$ ROM pari. Nella cella 0000-0 è quindi presente lo stato di IDLE, da questo è possibile prendere due direzioni:

- 1) Se non arriva il segnale di START allora si rimane in IDLE 0000-0  $\rightarrow$  LSB rimane invariato e il Next State contenuto dentro alla riga dell'IDLE è esattamente 0000-0. Quindi rimaniamo alla prima locazione della  $\mu$ ROM pari.
- 2) Se arriva il segnale di START allora bisogna saltare verso lo stato GET\_REAL 0000-1  $\rightarrow$  LSB cambia e diventa 1, ma i quattro bit del Next State contenuti nella riga dell'IDLE sono sempre 0000. Quindi ci siamo spostati alla locazione 0000-1, ossia la prima della  $\mu$ ROM dispari.

È chiaro, quindi, che gli unici stati in cui si può ricadere al momento di un salto si differenziano per il solo LSB. Si agisce su di esso tramite la Late Status PLA, già descritta in precedenza.

Arrivati allo stato GET\_REAL proseguiamo l'esecuzione in modalità sequenziale nella  $\mu$ ROM dispari con i successivi stati (GET\_IMAG, DO\_M3. . .), fino ad arrivare allo stato DO\_M5 ("01011"), contenuto nella cella 5 della  $\mu$ ROM, in cui di nuovo è previsto un possibile salto:

- 1) Se non arriva lo START  $\rightarrow$  il Next State contenuto nella riga dello stato DO\_M5 è 0110-1, che punta alla sesta cella della  $\mu$ ROM dispari, dove c'è lo stato DO\_M6; quindi, si prosegue sequenzialmente la modalità **ONE SHOT** nella  $\mu$ ROM dispari e non viene effettuato il salto.
- 2) Se arriva lo START  $\rightarrow$  è necessario saltare per entrare in modalità **CONTINUA**, spostandosi nello stato CONT\_1 della  $\mu$ ROM pari, esattamente posto alla sesta locazione 0110-0 della suddetta memoria.

Ipotizzando di proseguire in sequenza nella modalità Continua, dallo stato CONT\_1 fino a CONT\_6 ("1011-0"), localizzato nell'undicesima locazione pari, anche qui risulta esserci un possibile salto:

- 1) Se arriva lo START  $\rightarrow$  dobbiamo proseguire con modalità Continua. Il Next State puntato dallo stato CONT\_6 è lo stato DO\_M6 (cella 0110-1), tuttavia la PLA complementa l'LSB e prosegue la modalità Continua, rimanendo quindi nella  $\mu$ ROM pari, dove nella locazione 0110-0 si trova lo stato CONT\_1.



- 2) Se non arriva lo START → si prosegue in maniera sequenziale verso lo stato indicato dal Next State (0110-1), cioè la sesta cella della  $\mu$ ROM dispari, corrispondente allo stato DO\_M6; da qui si proseguirà l'esecuzione in maniera puramente sequenziale, in quanto non sono previsti ulteriori salti. Dopo lo stato SEND\_IMAG, la macchina tornerà in IDLE e l'esecuzione sarà terminata.

Come già anticipato, dallo stato SEND\_IMAG il Next State risulta essere l'IDLE, da cui ripartirà tutto l'algoritmo. Specifichiamo che, nonostante si vada da una  $\mu$ ROM all'altra, questo non è un salto (non essendoci né lo START né il CC pari a 1), ma è semplicemente una prosecuzione sequenziale.

Di seguito è presentato il contenuto delle due  $\mu$ ROM:

$\mu$ ROM pari

DONE CC	REG-IN-LE						DATAPATH COMMANDS										REG-OUT-LE					NEXT STATE					CURRENT STATE	
	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00000	IDLE
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00010	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00100	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00110	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01000	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01010	
6	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	01100	CONT-1
7	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	01110	CONT-2
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	10000	CONT-3
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	10010	CONT-4
10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	10100	CONT-5
11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	10110	CONT-6
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11000	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11010	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11100	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11110	

$A_R$   $A_I$   $B_R$   $B_I$   $W_R$   $W_I$  17 16 15 14 13 12 11 10 9  $A_R$   $A_I$   $B_R$   $B_I$

DATAPATH COMMANDS

17 → SEL_MUX_A	16 → SEL_MUX_B	15 → SEL_MUX_W
14 → SEL_MUX_AB	13 → MPY_SHIFTN	12 → SEL_MUX_SUM
11 → SUB_ADDN_SX	10 → SUB_ADDN_DX	9 → SEL_MUX_OUT

$\mu$ ROM dispari

DONE CC	REG-IN-LE						DATAPATH COMMANDS										REG-OUT-LE					NEXT STATE					CURRENT STATE	
	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	00001	GET-REAL
1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	00011	GET-IMAG
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	00101	DO_M3
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	00111	DO_M2
4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	01001	DO_M4
5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	01011	DO_M5
6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	01101	DO_M6
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	01111	DO_S5
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	10001	DO_S6
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	10011	WAIT_BR
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	10101	WAIT_BI
11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	10111	FINISH
12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	11001	SEND-REAL
13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11011	SEND-IMAG
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11101	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11111	

$A_R$   $A_I$   $B_R$   $B_I$   $W_R$   $W_I$  17 16 15 14 13 12 11 10 9  $A_R$   $A_I$   $B_R$   $B_I$

Figura 11: Contenuto delle  $\mu$ ROM

## 7 ASM chart, Protocollo e Timing Diagram

L'ASM chart assume un'importanza fondamentale, in quanto rende possibile:

- **Visualizzazione grafica dell'evoluzione della macchina:** ogni rettangolo rappresenta un determinato stato, il cui nome è riportato sopra di esso (in rosso), con la corrispettiva codifica (in viola). All'interno di questo, sono elencate le azioni eseguite dal Datapath (in nero) in quello stato, mentre ai lati i comandi attivi (in blu).  
Al contrario, i rombi rappresentano i possibili salti, in funzione dello START.
- **Temporizzazione della macchina:** essendo che il dispositivo evolve da uno stato all'altro ogni colpo di clock, mediante l'ASM è possibile ricavare il giusto tempismo con cui l'utente deve fornire il segnale di START, i dati da processare e un ulteriore segnale di START per poter effettuare l'esecuzione dell'algoritmo in modalità continua.

Il **protocollo** che deve rispettare l'utente, affinché la macchina funzioni correttamente, è il seguente:

- 1) **ACCENSIONE:** bisogna, innanzitutto, fornire un segnale di clock alla frequenza desiderata; la macchina è stata testata con un clock a 10 MHz, per cui si consiglia di lavorare con un segnale a frequenza simile. Inoltre, affinché la macchina possa partire correttamente, bisogna fornire un segnale di RESET (attivo basso), in modo tale che si parta dallo stato di IDLE. Si noti che tale segnale è asincrono, per permettere alla macchina di essere inizializzata correttamente, anche nel caso in cui il clock non fosse ancora presente
- 2) **INIZIO ESECUZIONE:** bisogna fornire un segnale di START (attivo alto, della durata di un colpo di clock), affinché la macchina esca dallo stato di IDLE e cominci l'esecuzione dell'algoritmo. L'utente dovrà poi fornire la **parte REALE** dei dati da processare **dopo un colpo di clock dal segnale di START**, mentre la **parte IMMAGINARIA** deve essere fornita dopo un ulteriore colpo di clock, quindi **dopo due colpi di clock dal segnale di START**.
- 3) **ONE SHOT:** nel caso in cui l'utente abbia un singolo set di dati da processare, non è richiesta alcuna ulteriore azione da parte sua. Ogni signola Butterfly produce dei risultati parziali dopo 12 colpi di clock dal segnale di START ed essendoci 4 livelli che lavorano in cascata, i risultati finali saranno disponibili dopo 48 colpi di clock dal segnale di START. Viene, dunque, attivato un segnale di DONE che, come discusso in precedenza, sarà attivo per 3 colpi di clock: sui bus di uscita sarà disponibile la **parte REALE** dei dati prodotti **un colpo di clock dopo l'attivazione del DONE**, mentre la **parte IMMAGINARIA** sarà disponibile dopo un ulteriore colpo di clock, ossia **due colpi di clock dopo l'attivazione del DONE**.
- 4) **MODALITA' CONTINUA:** nel caso in cui l'utente abbia più di un set di dati da processare, egli dovrà **fornire un nuovo segnale di START dopo 6 colpi di clock dallo START precedente**, rispettando la temporizzazione (sia per lo START, che per i dati) già precedentemente descritta. In questo caso, dopo 48 colpi di clock dal primo segnale di START vengono prodotti i risultati del primo set di dati; essendo che verranno prodotti anche altri risultati e quindi la macchina continuerà a lavorare, il segnale di DONE durerà un solo colpo di clock, ma **le tempistiche con cui le parti reale e immaginaria del dato sono presenti sui bus di uscita sono analoghe a prima**. I risultati di un certo set di dati saranno disponibili in uscita sempre **dopo 6 colpi di clock dopo i risultati del set precedente**. Solo nel caso dell'ultimo set di dati il segnale di DONE avrà la durata di 3 colpi di clock, per segnalare all'utente la fine totale dell'esecuzione, per cui la macchina tornerà poi in stato di IDLE.

Lo START risulta quindi essere sia il segnale con cui si avvia l'esecuzione dell'algoritmo, che il segnale che discrimina fra le due modalità.



Di seguito, è riportata l'ASM chart precedentemente descritta. Si noti che sono state differenziate, anche graficamente, le due possibili modalità di funzionamento: in particolare, nel caso di un'esecuzione **One Shot**, viene utilizzato solamente il "blocco superiore", percorso in **senso orario**. Al contrario, la **Modalità Continua** sfrutta anche l'impiego del "blocco inferiore", percorso in **senso antiorario**.

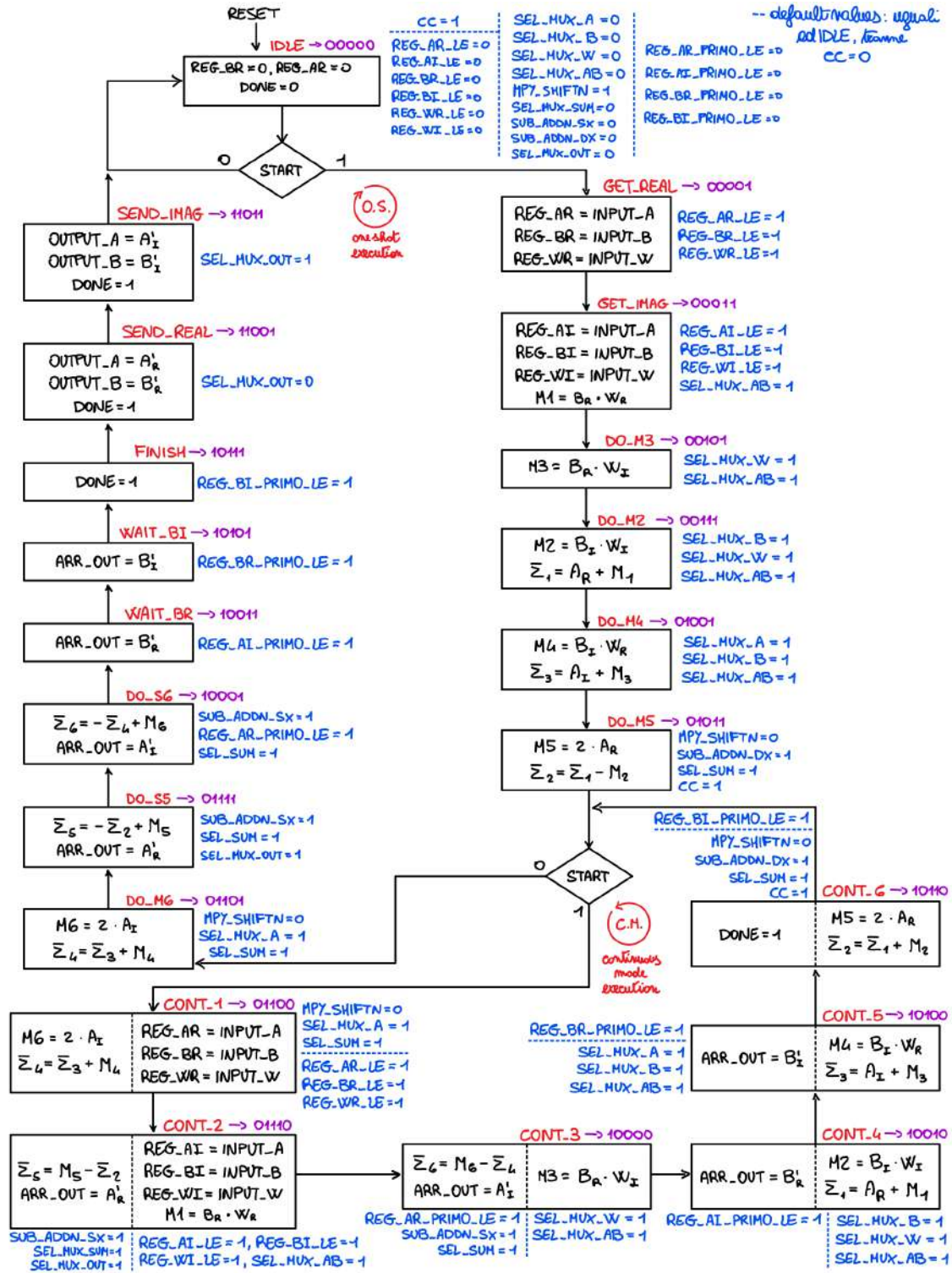


Figura 12: ASM chart

Di seguito, è riportato un breve Timing Diagram, che illustra l'inizio dell'esecuzione di una Butterfly del primo stadio, le cui porte e segnali sono riportati in blu e con l'indice (I).

Al fine di illustrare al meglio l'interfacciamento tra le Butterfly di stadi adiacenti, è rappresentata pure la parte finale di esecuzione della prima Butterfly; il segnale di DONE di questa permette a una Butterfly del secondo stadio, le cui porte e segnali sono riportati in arancione e con l'indice (II), di entrare in funzione.

Si noti come la prima Butterfly, subito dopo aver asserito il segnale di DONE, non vada subito in stato di IDLE, ma pilota adeguatamente il MUX\_OUT, in modo tale da fornire alla seconda Butterfly i dati corretti.

Per finire, il segnale di DONE dura un solo colpo di clock perché, nella fase di progetto in cui è stato realizzato il Timing Diagram riportato, non si era ancora deciso di differenziare il DONE della Modalità Continua da quello di fine esecuzione.

Per essere rigorosi, sarebbe stato più corretto far durare tale segnale 3 colpi di clock.

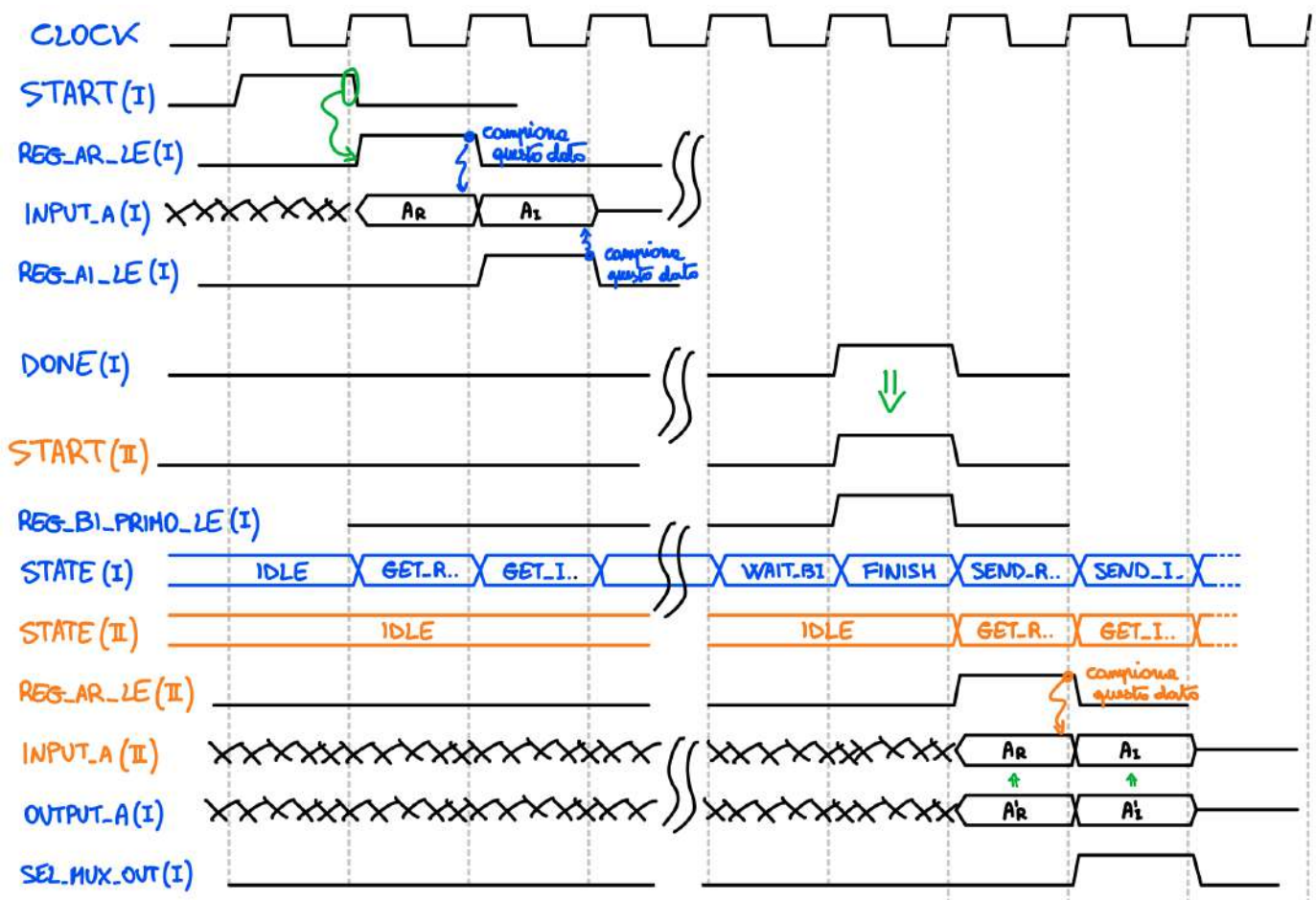


Figura 13: Timing Diagram

## 8 VHDL

In appendice, sono riportati tutti i codici VHDL sviluppati per il progetto. I componenti descritti, elencati in ordine gerarchico, sono i seguenti:

- **FFT\_16x16**: Top-Level Entity del sistema; dispone 16 porte d'ingresso su 20 bit per i dati, di altrettante porte d'ingresso per le parti reali e immaginarie dei Twiddle Factors, nonché di 16 porte in uscita su 20 bit, dalle quali vengono forniti i dati nel dominio della frequenza. L'architettura è composta da 32 Butterfly, che sono opportunamente collegate tra loro.
- **Butterfly**: Processore che esegue operazioni aritmetiche sui due dati di ingresso; ogni Butterfly consta di 2 porte d'ingresso su 20 bit per i dati, di altrettante porte d'ingresso per le parti reali e immaginarie dei Twiddle Factors, nonché di 2 porte in uscita su 20 bit per i valori prodotti. A livello architetturale, la Butterfly utilizza 12 componenti, classificabili in due tipologie:
  - **Execution Unit**: è l'insieme dei componenti che si occupano della memorizzazione dei dati di ingresso, della loro rielaborazione aritmetica e dell'invio dei dati alla porta di uscita.
  - **Control Unit**: è l'insieme dei componenti che si occupano della corretta esecuzione dell'algoritmo; definisce lo stato della macchina, le sue evoluzioni e i comandi della EU.

Di seguito, sono elencati i componenti facenti parte della Execution Unit.

La struttura e il comportamento dei blocchi aritmetici sono stati già discussi in precedenza.

- **Multiplier\_Shifter, Adder\_Subtractor, Rounder**
- **Register\_Nbit, MUX\_2TO1\_Nbit**

Di seguito, sono elencati i componenti facenti parte della Control Unit.

La struttura e il compito dei vari blocchi sono stati già discussi in precedenza.

- **Decoder\_4to16, EVEN\_ROM, ODD\_ROM, LateStatus\_PLA**
- **Register\_Nbit\_SLV, MUX\_2TO1\_Nbit\_SLV, MUX\_2TO1**

La stesura del codice VHDL ha portato alla luce diverse criticità nel sistema inizialmente progettato, tra le quali la necessità di aumentare il numero di porte di ingresso e uscite per permettere i giusti collegamenti tra le Butterfly, oltre al fatto di dover anche realizzare un'apposita struttura d'uscita (composta dai due MUX\_OUT), che permettesse di mandare i dati sulla porta d'uscita in modo coerente con quanto succede alla porta d'ingresso.

## 9 Testbench

Per poter testare il funzionamento dell'intero sistema, è stato prodotto il file "TB\_FFT\_16x16.vhd", dove è stato incluso come "component" il sistema FFT\_16x16 e sono stati descritti due processi espliciti. Anche il codice del Testbench è riportato in Appendice.

Il primo processo prende il nome di "**CLK**" e si occupa esclusivamente della generazione del clock, utilizzando una costante temporale chiamata "TP", dal valore di 100 ns. Il clock così generato ha una frequenza di 10 MHz.

Il secondo processo prende il nome di "**Simulation**" e propone un esempio di utilizzo del sistema. In questo processo vengono dapprima definiti i valori dei coefficienti  $W$ , mandandoli nei rispettivi bus. Per fare ciò si è preferito numerare i bus da 1 a 8, rimanendo coerenti con quanto fatto con gli altri bus e le Butterfly stesse. In particolare sui bus saranno presenti i coefficienti nel seguente ordine:

$$\begin{aligned} \text{BUS W\_1} &=> W^0, \text{BUS W\_2} &=> W^4, \text{BUS W\_3} &=> W^2, \text{BUS W\_4} &=> W^6, \\ \text{BUS W\_5} &=> W^1, \text{BUS W\_6} &=> W^5, \text{BUS W\_7} &=> W^3, \text{BUS W\_8} &=> W^7 \end{aligned}$$

Dopodiché, viene eseguito un ciclo di inizializzazione della macchina, mandando un segnale di RESET. Viene poi attivato il segnale di START e, dopo un colpo di clock, vengono fornite le parti reali dei dati in ingresso ai bus; sono stati scritti tutti i vari vettori testati, in modo tale che sia possibile provarli uno alla volta, semplicemente rimuovendo il commento. Dopo un ulteriore colpo di clock, vengono mandate sul bus d'ingresso le parti immaginarie dei dati d'ingresso, sempre uguali a zero.

Al colpo di clock successivo, il bus viene mandato in alta impedenza, e ciò viene fatto sia per indicare che non c'è più bisogno di avere i dati sul bus, ma anche per distinguere visivamente questo istante temporale rispetto al caso iniziale (infatti, prima che i dati venissero mandati dall'utente, i valori presenti sui bus d'ingresso erano semplicemente non inizializzati).

In seguito, dopo altri 3 colpi di clock, è presente il codice che permette di testare due esecuzioni in modalità Continua. Se si volesse testare la modalità One Shot, basterebbe commentare i segnali di START.

Inoltre, è stata dichiarata una seconda costante temporale, chiamata "DELTA\_DELAY", pari a 1fs. L'utilizzo di questa variabile è stato necessario perché abbiamo erroneamente disattivato il ritardo combinatorio che il simulatore dovrebbe inserire in automatico (pari alla risoluzione del simulatore stesso, e prende proprio il nome di Delta Delay) e, non sapendo più come riattivarlo, abbiamo escogitato questo simpatico "stratagemma", per permettere ai registri d'ingresso di campionare i dati correttamente.

Oltre al Testbench dell'intero sistema, sono stati simulati anche alcuni singoli componenti, ossia la Butterfly, il Multiplier\_Shifter e l'Adder\_Subtractor.

Nelle pagine seguenti, sono riportati degli estratti del Testbench. Per renderne più facile la fruizione, nelle immagini acquisite le porte del DUT hanno tutte il nome riportato in nero; in particolare, le forme d'onda dei segnali START, CLOCK, RESET e DONE sono pure di colore nero, mentre i colori delle forme d'onda dei bus dati assumono colori differenti, in base ai valori su essi presenti.

Inoltre, sono state aggiunte pure le porte START e DONE di 4 Butterfly, una per ogni stadio: primo stadio in nero, secondo in verde, terzo in rosso e quarto in blu.

Viene simulata un'esecuzione in modalità continua, con i seguenti vettori d'ingresso:

- 1)  $X = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]/2$
- 2)  $X = [-1 0 +1 0 -1 0 +1 0 -1 0 +1 0 -1 0 +1 0]/2$
- 3)  $X = [+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]/2$
- 4)  $X = [-1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1]/2$
- 5)  $X = [+0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5]/2$
- 6)  $X = [0 0 0 0 0 0 0 0 +0.75 0 0 0 0 0 0 0]/2$



Figura 14: Accensione e inizio esecuzione. Vengono acquisiti i primi 3 vettori in ingresso. Dopo 1600 ns le Butterfly del primo stadio hanno prodotto dei risultati parziali, per cui entrano in gioco anche le Butterfly del secondo stadio

 


Figura 15: Valore dei W e delle uscite a inizio esecuzione. Si noti che i valori dei W sono fissi da inizio esecuzione, reso possibile dall'impiego di due bus separati per parte reale e parte immaginaria

 


Figura 16: Esecuzione intermedia tra 2000 ns e 4000 ns. Vengono acquisiti gli altri 3 vettori in ingresso. Le Butterfly del secondo stadio forniscono i primi dati, così anche il terzo stadio entra un funzione



 


Figura 17: Esecuzione intermedia tra 4800 ns e 6800 ns; le Butterfly del primo stadio hanno finito la loro esecuzione e vanno in stato di IDLE. Inoltre, a distanza di 6 colpi clock l'uno dall'altro, vengono forniti i primi 3 dati finali sui bus d'uscita: tutti i risultati prodotti sono corretti

 


Figura 18: Esecuzione finale tra 6800 ns e 8800 ns; anche le Butterfly del secondo stadio hanno finito la loro esecuzione e vanno in stato di IDLE, seguite, dopo 6 colpi di clock, dalle Butterfly degli ultimi due stadi. Anche in questo caso, a distanza di 6 colpi clock l'uno dall'altro, vengono forniti gli ultimi 3 dati finali sui bus d'uscita: tutti i risultati prodotti sono corretti. Si noti come l'ultimo segnale di DONE duri 3 colpi di clock, a indicare che l'esecuzione complessiva è terminata e che l'intero dispositivo andrà in stato di IDLE



## 10 Prova Matlab

Al fine di testare la correttezza della Butterfly implementata, è stato scritto un codice Matlab che realizza le operazioni effettuate dalla Butterfly. Mediante delle variabili di appoggio e reiterati utilizzi della funzione implementata, è possibile effettuare una FFT 16x16 sui dati d'ingresso.

Per testare lo script, è sufficiente scrivere un vettore d'ingresso X con 16 componenti, dopodiché bisognerà copiare e incollare il contenuto del codice, dalla riga 18 (dove è presente il commento "PRIMO LIVELLO") fino alla fine, nella Command Window dell'ambiente Matlab.

Nel Workspace compariranno i vettori Y00-Y15, rappresentanti i campioni della variabile d'ingresso nel dominio della frequenza. Lo script implementato è riportato di seguito:

```

1 function [A_primo, B_primo] = butterfly(A, B, m)
2     A_fixed = fi(A, 1, 23, 19);
3     B_fixed = fi(B, 1, 23, 19);
4     W = fi(exp(-1i*2*pi*(m/16)), 1, 23, 19);
5     A_primo = fi((A_fixed + B_fixed*W)/2, 1, 23, 19);
6     B_primo = fi((A_fixed - B_fixed*W)/2, 1, 23, 19);
7 end
8
9 %{
10 X = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]./2;
11 X = [-1 0 +1 0 -1 0 +1 0 -1 0 +1 0 -1 0 +1 0]./2;
12 X = [+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]./2;
13 X = [-1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1]./2;
14 X = [+0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5]./2;
15 X = [0 0 0 0 0 0 0 0 +0.75 0 0 0 0 0 0 0 0]./2;
16
17 %PRIMO LIVELLO
18 [BF1_A, BF1_B] = butterfly(X(1), X(9), 0);
19 [BF2_A, BF2_B] = butterfly(X(2), X(10), 0);
20 [BF3_A, BF3_B] = butterfly(X(3), X(11), 0);
21 [BF4_A, BF4_B] = butterfly(X(4), X(12), 0);
22 [BF5_A, BF5_B] = butterfly(X(5), X(13), 0);
23 [BF6_A, BF6_B] = butterfly(X(6), X(14), 0);
24 [BF7_A, BF7_B] = butterfly(X(7), X(15), 0);
25 [BF8_A, BF8_B] = butterfly(X(8), X(16), 0);
26 %SECONDO LIVELLO
27 [BF9_A, BF9_B] = butterfly(BF1_A, BF5_A, 0);
28 [BF10_A, BF10_B] = butterfly(BF2_A, BF6_A, 0);
29 [BF11_A, BF11_B] = butterfly(BF3_A, BF7_A, 0);
30 [BF12_A, BF12_B] = butterfly(BF4_A, BF8_A, 0);
31 [BF13_A, BF13_B] = butterfly(BF1_B, BF5_B, 4);
32 [BF14_A, BF14_B] = butterfly(BF2_B, BF6_B, 4);
33 [BF15_A, BF15_B] = butterfly(BF3_B, BF7_B, 4);
34 [BF16_A, BF16_B] = butterfly(BF4_B, BF8_B, 4);
35 %TERZO LIVELLO
36 [BF17_A, BF17_B] = butterfly(BF9_A, BF11_A, 0);
37 [BF18_A, BF18_B] = butterfly(BF10_A, BF12_A, 0);
38 [BF19_A, BF19_B] = butterfly(BF9_B, BF11_B, 4);
39 [BF20_A, BF20_B] = butterfly(BF10_B, BF12_B, 4);
40 [BF21_A, BF21_B] = butterfly(BF13_A, BF15_A, 2);
41 [BF22_A, BF22_B] = butterfly(BF14_A, BF16_A, 2);

```

```

42 [BF23_A, BF23_B] = butterfly(BF13_B, BF15_B, 6);
43 [BF24_A, BF24_B] = butterfly(BF14_B, BF16_B, 6);
44 %QUARTO LIVELLO
45 [BF25_A, BF25_B] = butterfly(BF17_A, BF18_A, 0);
46 [BF26_A, BF26_B] = butterfly(BF17_B, BF18_B, 4);
47 [BF27_A, BF27_B] = butterfly(BF19_A, BF20_A, 2);
48 [BF28_A, BF28_B] = butterfly(BF19_B, BF20_B, 6);
49 [BF29_A, BF29_B] = butterfly(BF21_A, BF22_A, 1);
50 [BF30_A, BF30_B] = butterfly(BF21_B, BF22_B, 5);
51 [BF31_A, BF31_B] = butterfly(BF23_A, BF24_A, 3);
52 [BF32_A, BF32_B] = butterfly(BF23_B, BF24_B, 7);
53
54 Y_tmp = [BF25_A, BF29_A, BF27_A, BF31_A, BF26_A, BF30_A, BF28_A, BF32_A, BF25_B
          , BF29_B, BF27_B, BF31_B, BF26_B, BF30_B, BF28_B, BF32_B].*16;
55
56 Y00 = double(Y_tmp(1));
57 Y01 = double(Y_tmp(2));
58 Y02 = double(Y_tmp(3));
59 Y03 = double(Y_tmp(4));
60 Y04 = double(Y_tmp(5));
61 Y05 = double(Y_tmp(6));
62 Y06 = double(Y_tmp(7));
63 Y07 = double(Y_tmp(8));
64 Y08 = double(Y_tmp(9));
65 Y09 = double(Y_tmp(10));
66 Y10 = double(Y_tmp(11));
67 Y11 = double(Y_tmp(12));
68 Y12 = double(Y_tmp(13));
69 Y13 = double(Y_tmp(14));
70 Y14 = double(Y_tmp(15));
71 Y15 = double(Y_tmp(16));
72 %}

```

Listing 1: Script MATLAB per il calcolo della FFT

## 11 Conclusioni

Per concludere, il sistema da noi realizzato risulta essere perfettamente funzionante, come testimoniato dalle simulazioni effettuate e riportate in precedenza. Le scelte progettuali da noi adottate sono frutto della ricerca del giusto equilibrio: ore e ore di studio ci hanno portato a tale soluzione, la quale ci sembra il miglior Trade-Off possibile tra il contenimento dei costi per l'Hardware e le prestazioni del sistema, rendendolo particolarmente appetibile a un eventuale acquirente. Nella fase finale del progetto sono state effettuate anche alcune ottimizzazioni che non hanno richiesto troppo tempo, tra cui la rimozione della porta di RESET dei registri del Datapath, in quanto ciò permette di utilizzare un componente più piccolo, diminuendo l'area occupata e, di conseguenza, anche i costi. Altre ottimizzazioni non sono state eseguite perché troppo dispendiose dal punto di vista del tempo da dedicare e non troppo vantaggiose dal punto di vista dei costi: una di queste, sarebbe la diminuzione del parallelismo delle  $\mu$ ROM. In particolare, sarebbe possibile recuperare 4 bit, in quanto i comandi di Enable dei registri d'ingresso assumono gli stessi valori; sarebbe quindi possibile raggruppare i 6 comandi distinti in 2 soli comandi, uno per i registri dedicati alla parte reale dei dati, l'altro per i registri dedicati alla parte immaginaria. Si diminuirebbe, così, il parallelismo della  $\mu$ ROM a 22 bit. Speriamo di poter fare ciò in una futura versione del sistema :)

## 12 Appendice: codici VHDL

### 12.1 TB\_FFT\_16x16.vhd

```

1  -- QUESTO CODICE E' STATO PRODOTTO DA:
2  -- Fichera Antonio, matricola: 337213
3  -- Vannelli Elisabetta, matricola: 346477
4
5  LIBRARY IEEE;
6  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
7  USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
8
9  ENTITY TB_FFT_16x16 IS
10 END ENTITY;
11
12 ARCHITECTURE Behavioural OF TB_FFT_16x16 IS
13
14 COMPONENT FFT_16x16 IS
15     PORT(START : IN STD_LOGIC;
16          CLOCK : IN STD_LOGIC;
17          RESET : IN STD_LOGIC;
18          -- BUS A
19          BUS_IN_A_1 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
20          BUS_IN_A_2 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
21          BUS_IN_A_3 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
22          BUS_IN_A_4 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
23          BUS_IN_A_5 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
24          BUS_IN_A_6 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
25          BUS_IN_A_7 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
26          BUS_IN_A_8 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
27          -- BUS B
28          BUS_IN_B_1 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
29          BUS_IN_B_2 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
30          BUS_IN_B_3 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
31          BUS_IN_B_4 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
32          BUS_IN_B_5 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
33          BUS_IN_B_6 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
34          BUS_IN_B_7 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
35          BUS_IN_B_8 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
36          -- BUS WR
37          BUS_IN_WR_1 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
38          BUS_IN_WR_2 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
39          BUS_IN_WR_3 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
40          BUS_IN_WR_4 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
41          BUS_IN_WR_5 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
42          BUS_IN_WR_6 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
43          BUS_IN_WR_7 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
44          BUS_IN_WR_8 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
45          -- BUS WI
46          BUS_IN_WI_1 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
47          BUS_IN_WI_2 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
48          BUS_IN_WI_3 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
49          BUS_IN_WI_4 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);

```

```

50     BUS_IN_WI_5 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
51     BUS_IN_WI_6 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
52     BUS_IN_WI_7 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
53     BUS_IN_WI_8 : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
54     -- BUS A'
55     BUS_OUT_A_1 : OUT SIGNED(19 DOWNTO 0);
56     BUS_OUT_A_2 : OUT SIGNED(19 DOWNTO 0);
57     BUS_OUT_A_3 : OUT SIGNED(19 DOWNTO 0);
58     BUS_OUT_A_4 : OUT SIGNED(19 DOWNTO 0);
59     BUS_OUT_A_5 : OUT SIGNED(19 DOWNTO 0);
60     BUS_OUT_A_6 : OUT SIGNED(19 DOWNTO 0);
61     BUS_OUT_A_7 : OUT SIGNED(19 DOWNTO 0);
62     BUS_OUT_A_8 : OUT SIGNED(19 DOWNTO 0);
63     -- BUS B'
64     BUS_OUT_B_1 : OUT SIGNED(19 DOWNTO 0);
65     BUS_OUT_B_2 : OUT SIGNED(19 DOWNTO 0);
66     BUS_OUT_B_3 : OUT SIGNED(19 DOWNTO 0);
67     BUS_OUT_B_4 : OUT SIGNED(19 DOWNTO 0);
68     BUS_OUT_B_5 : OUT SIGNED(19 DOWNTO 0);
69     BUS_OUT_B_6 : OUT SIGNED(19 DOWNTO 0);
70     BUS_OUT_B_7 : OUT SIGNED(19 DOWNTO 0);
71     BUS_OUT_B_8 : OUT SIGNED(19 DOWNTO 0);
72     -- GLOBAL DONE
73     DONE : OUT STD_LOGIC);
74 END COMPONENT;
75
76 SIGNAL START_SIM, CLOCK_SIM, RESET_SIM, DONE_SIM : STD_LOGIC;
77 TYPE DATA_TYPE IS ARRAY(1 TO 8) OF SIGNED(19 DOWNTO 0);
78 SIGNAL INPUT_A_SIM, INPUT_B_SIM, INPUT_WR_SIM, INPUT_WI_SIM, OUTPUT_A_SIM, OUTPUT_B_SIM :
    DATA_TYPE;
79 CONSTANT TP : TIME := 100 ns; -- frequenza del Clock = 10 MHz
80 CONSTANT DELTA_DELAY : TIME := 1 fs;
81
82 BEGIN
83
84 CLK : PROCESS
85 BEGIN
86     CLOCK_SIM <= '1';
87     WAIT FOR TP/2;
88     CLOCK_SIM <= '0';
89     WAIT FOR TP/2;
90 END PROCESS CLK;
91
92 Simulation : PROCESS
93 BEGIN
94 INPUT_A_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => 'U'));
95 INPUT_B_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => 'U'));
96
97 INPUT_WR_SIM(1) <= (19 => '0', OTHERS => '1');
98 INPUT_WI_SIM(1) <= (OTHERS => '0');
99
100 INPUT_WR_SIM(2) <= (OTHERS => '0');
101 INPUT_WI_SIM(2) <= (19 => '1', OTHERS => '0');
102

```

```

103 INPUT_WR_SIM(3) <= "01011010100000101000";
104 INPUT_WI_SIM(3) <= "10100101011111011000";
105
106 INPUT_WR_SIM(4) <= "10100101011111011000";
107 INPUT_WI_SIM(4) <= "10100101011111011000";
108
109 INPUT_WR_SIM(5) <= "01110110010000011011";
110 INPUT_WI_SIM(5) <= "11001111000001000100";
111
112 INPUT_WR_SIM(6) <= "11001111000001000100";
113 INPUT_WI_SIM(6) <= "10001001101111100101";
114
115 INPUT_WR_SIM(7) <= "00110000111110111100";
116 INPUT_WI_SIM(7) <= "10001001101111100101";
117
118 INPUT_WR_SIM(8) <= "10001001101111100101";
119 INPUT_WI_SIM(8) <= "11001111000001000100";
120
121
122 RESET_SIM <= '1';
123 START_SIM <= '0';
124 WAIT FOR TP;
125 RESET_SIM <= '0'; -- IL RESET E' ATTIVO BASSO, INIZIALMENTE LO ATTIVO PER PERMETTERE ALLA
MACCHINA DI ANDARE NELLO STATO DI IDLE
126 START_SIM <= '0';
127 WAIT FOR TP;
128 RESET_SIM <= '1'; -- DISATTIVO IL RESET PER FARE PARTIRE LA MACCHINA
129 WAIT FOR 2*TP;
130 START_SIM <= '1';
131 WAIT FOR TP;
132 START_SIM <= '0'; -- STATO GET_REAL
133
134 -- ENTRANO LE PARTI REALI DEI DATI
135 -- *****
136 -- 1) CASO X = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]/2
137 --INPUT_A_SIM <= (OTHERS => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'));
138 --INPUT_B_SIM <= (OTHERS => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'));
139 -- *****
140
141 -- *****
142 -- 2) CASO X = [-1 0 +1 0 -1 0 +1 0 -1 0 +1 0 -1 0 +1 0]/2
143 INPUT_A_SIM <= (1 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
144 5 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
145 3 => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'),
146 7 => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'),
147 OTHERS => (OTHERS => '0'));
148 INPUT_B_SIM <= (1 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
149 5 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
150 3 => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'),
151 7 => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'),
152 OTHERS => (OTHERS => '0'));
153 -- *****
154
155 -- *****

```

```

156 -- 3) CASO X = [+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]/2
157 -- INPUT_A_SIM <= (1 => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'),
158 --     OTHERS => (OTHERS => '0'));
159 -- INPUT_B_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
160 -- *****
161
162 -- *****
163 -- 4) CASO X = [-1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1]/2
164 -- INPUT_A_SIM <= (1 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
165 --     2 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
166 --     5 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
167 --     6 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
168 --     OTHERS => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'));
169 -- INPUT_B_SIM <= (1 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
170 --     2 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
171 --     5 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
172 --     6 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
173 --     OTHERS => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'));
174 -- *****
175
176 -- *****
177 -- 5) CASO X = [+0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5]/2
178 -- INPUT_A_SIM <= (OTHERS => (19 => '0', 18 => '0', 17 => '1', OTHERS => '0'));
179 -- INPUT_B_SIM <= (1 => (19 => '0', 18 => '0', 17 => '1', OTHERS => '0'),
180 --     OTHERS => (19 => '1', 18 => '1', 17 => '1', OTHERS => '0'));
181
182 -- STESSO CASO MA CON DINAMICA COMPLETA
183 -- INPUT_A_SIM <= (OTHERS => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'));
184 -- INPUT_B_SIM <= (1 => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'),
185 --     OTHERS => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'));
186 -- *****
187
188 -- *****
189 -- 6) CASO X = [0 0 0 0 0 0 0 0 +0.75 0 0 0 0 0 0 0]/2
190 -- INPUT_A_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
191 -- INPUT_B_SIM <= (1 => (19 => '0', 18 => '0', 17 => '1', 16 => '1', OTHERS => '0'),
192 --     OTHERS => (OTHERS => '0'));
193 -- *****
194
195
196 WAIT FOR TP;
197 WAIT FOR DELTA_DELAY;
198
199 -- ENTRANO LE PARTI IMMAGINARIE DEI DATI -- > STATO GET_IMAG
200 INPUT_A_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
201 INPUT_B_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
202
203 WAIT FOR TP;
204 WAIT FOR DELTA_DELAY;
205 -- LIBERO IL BUS -- STATO DO_M3
206
207 INPUT_A_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => 'Z'));
208 INPUT_B_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => 'Z'));

```

```

209 WAIT FOR 3*TP;
210 WAIT FOR DELTA_DELAY;
211
212
213 -- *****
214 -- INIZIO MODALITA' CONTINUA, COMMENTARLA TUTTA SE SI VUOLE ESEGUIRE UNA ONE SHOT
215 -- *****
216
217 -- STATO DO_M5
218 START_SIM <= '1'; -- PER POTER ANDARE IN MODALITA' CONTINUA
219 WAIT FOR TP;
220 WAIT FOR DELTA_DELAY;
221 START_SIM <= '0'; -- STATO CONT_1
222
223 -- ENTRANO LE PARTI REALI DEI DATI
224 -- *****
225 -- 1) CASO X = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]/2
226 -- INPUT_A_SIM <= (OTHERS => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'));
227 -- INPUT_B_SIM <= (OTHERS => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'));
228 -- *****
229
230 -- *****
231 -- 2) CASO X = [-1 0 +1 0 -1 0 +1 0 -1 0 +1 0 -1 0 +1 0]/2
232 -- INPUT_A_SIM <= (1 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
233 -- 5 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
234 -- 3 => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'),
235 -- 7 => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'),
236 -- OTHERS => (OTHERS => '0'));
237 -- INPUT_B_SIM <= (1 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
238 -- 5 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
239 -- 3 => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'),
240 -- 7 => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'),
241 -- OTHERS => (OTHERS => '0'));
242 -- *****
243
244 -- *****
245 -- 3) CASO X = [+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]/2
246 -- INPUT_A_SIM <= (1 => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'),
247 -- OTHERS => (OTHERS => '0'));
248 -- INPUT_B_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
249 -- *****
250
251 -- *****
252 -- 4) CASO X = [-1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1]/2
253 -- INPUT_A_SIM <= (1 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
254 -- 2 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
255 -- 5 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
256 -- 6 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
257 -- OTHERS => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'));
258 -- INPUT_B_SIM <= (1 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
259 -- 2 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
260 -- 5 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
261 -- 6 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
262 -- OTHERS => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'));

```

```

263 -- *****
264
265 -- *****
266 -- 5) CASO X = [+0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
      -0.5]/2
267 -- INPUT_A_SIM <= (OTHERS => (19 => '0', 18 => '0', 17 => '1', OTHERS => '0'));
268 -- INPUT_B_SIM <= (1 => (19 => '0', 18 => '0', 17 => '1', OTHERS => '0'),
269 --     OTHERS => (19 => '1', 18 => '1', 17 => '1', OTHERS => '0'));
270
271 -- STESSO CASO MA CON DINAMICA COMPLETA
272 INPUT_A_SIM <= (OTHERS => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'));
273 INPUT_B_SIM <= (1 => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'),
274     OTHERS => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'));
275 -- *****
276
277 -- *****
278 -- 6) CASO X = [0 0 0 0 0 0 0 0 +0.75 0 0 0 0 0 0]/2
279 -- INPUT_A_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
280 -- INPUT_B_SIM <= (1 => (19 => '0', 18 => '0', 17 => '1', 16 => '1', OTHERS => '0'),
281 --     OTHERS => (OTHERS => '0'));
282 -- *****
283
284 WAIT FOR TP;
285 WAIT FOR DELTA_DELAY;
286
287 -- ENTRANO LE PARTI IMMAGINARIE DEI DATI -- > -- STATO CONT_2
288 INPUT_A_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
289 INPUT_B_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
290
291 WAIT FOR TP;
292 WAIT FOR DELTA_DELAY;
293
294 -- LIBERO IL BUS -- STATO CONT_3
295
296 INPUT_A_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => 'Z'));
297 INPUT_B_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => 'Z'));
298 WAIT FOR 3*TP;
299 WAIT FOR DELTA_DELAY;
300
301 -- STATO CONT_6
302 START_SIM <= '1'; -- PER POTER CONTINUARE AD ANDARE IN MODALITA' CONTINUA
303
304 WAIT FOR TP;
305 WAIT FOR DELTA_DELAY;
306 START_SIM <= '0'; -- STATO CONT_1
307
308 -- ENTRANO LE PARTI REALI DEI DATI
309 -- *****
310 -- 1) CASO X = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]/2
311 --INPUT_A_SIM <= (OTHERS => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'));
312 --INPUT_B_SIM <= (OTHERS => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'));
313 -- *****
314
315 -- *****

```



```

316 -- 2) CASO X = [-1 0 +1 0 -1 0 +1 0 -1 0 +1 0 -1 0 +1 0]/2
317 -- INPUT_A_SIM <= (1 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
318 --     5 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
319 --     3 => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'),
320 --     7 => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'),
321 --     OTHERS => (OTHERS => '0'));
322 -- INPUT_B_SIM <= (1 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
323 --     5 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
324 --     3 => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'),
325 --     7 => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'),
326 --     OTHERS => (OTHERS => '0'));
327 -- *****
328
329 -- *****
330 -- 3) CASO X = [+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]/2
331 -- INPUT_A_SIM <= (1 => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'),
332 --     OTHERS => (OTHERS => '0'));
333 -- INPUT_B_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
334 -- *****
335
336 -- *****
337 -- 4) CASO X = [-1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1]/2
338 -- INPUT_A_SIM <= (1 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
339 --     2 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
340 --     5 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
341 --     6 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
342 --     OTHERS => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'));
343 -- INPUT_B_SIM <= (1 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
344 --     2 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
345 --     5 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
346 --     6 => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'),
347 --     OTHERS => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'));
348 -- *****
349
350 -- *****
351 -- 5) CASO X = [+0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5]/2
352 -- INPUT_A_SIM <= (OTHERS => (19 => '0', 18 => '0', 17 => '1', OTHERS => '0'));
353 -- INPUT_B_SIM <= (1 => (19 => '0', 18 => '0', 17 => '1', OTHERS => '0'),
354 --     OTHERS => (19 => '1', 18 => '1', 17 => '1', OTHERS => '0'));
355
356 -- STESSO CASO MA CON DINAMICA COMPLETA
357 -- INPUT_A_SIM <= (OTHERS => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'));
358 -- INPUT_B_SIM <= (1 => (19 => '0', 18 => '1', OTHERS => '0'),
359 --     OTHERS => (19 => '1', 18 => '1', OTHERS => '0'));
360 -- *****
361
362 -- *****
363 -- 6) CASO X = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0.75 0 0 0 0 0 0 0]/2
364 INPUT_A_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
365 INPUT_B_SIM <= (1 => (19 => '0', 18 => '0', 17 => '1', 16 => '1', OTHERS => '0'),
366 --     OTHERS => (OTHERS => '0'));
367 -- *****
368

```

```

369 WAIT FOR TP;
370 WAIT FOR DELTA_DELAY;
371
372 -- ENTRANO LE PARTI IMMAGINARIE DEI DATI -- > -- STATO CONT_2
373 INPUT_A_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
374 INPUT_B_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
375
376 WAIT FOR TP;
377 WAIT FOR DELTA_DELAY;
378
379 -- LIBERO IL BUS -- STATO CONT_3
380
381 INPUT_A_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => 'Z'));
382 INPUT_B_SIM <= (OTHERS => (OTHERS => 'Z'));
383 WAIT FOR 3*TP;
384 WAIT FOR DELTA_DELAY;
385
386 -- STATO CONT_6
387 --START_SIM <= '1'; -- PER POTER CONTINUARE AD ANDARE IN MODALITA' CONTINUA, POI BISOGNA DARE
    NUOVAMENTE GLI INPUT
388 -- PER USCIRE DA MODALITA' CONTINUA BASTA COMMENTARLO
389
390 -- *****
391 --             FINE MODALITA' CONTINUA
392 -- *****
393
394 WAIT;
395 END PROCESS Simulation;
396
397 DUT : FFT_16x16 PORT map
398     (START => START_SIM,
399      CLOCK => CLOCK_SIM,
400      RESET => RESET_SIM,
401      --OTHERS
402      -- BUS A
403      BUS_IN_A_1 => INPUT_A_SIM(1),
404      BUS_IN_A_2 => INPUT_A_SIM(2),
405      BUS_IN_A_3 => INPUT_A_SIM(3),
406      BUS_IN_A_4 => INPUT_A_SIM(4),
407      BUS_IN_A_5 => INPUT_A_SIM(5),
408      BUS_IN_A_6 => INPUT_A_SIM(6),
409      BUS_IN_A_7 => INPUT_A_SIM(7),
410      BUS_IN_A_8 => INPUT_A_SIM(8),
411      -- BUS B
412      BUS_IN_B_1 => INPUT_B_SIM(1),
413      BUS_IN_B_2 => INPUT_B_SIM(2),
414      BUS_IN_B_3 => INPUT_B_SIM(3),
415      BUS_IN_B_4 => INPUT_B_SIM(4),
416      BUS_IN_B_5 => INPUT_B_SIM(5),
417      BUS_IN_B_6 => INPUT_B_SIM(6),
418      BUS_IN_B_7 => INPUT_B_SIM(7),
419      BUS_IN_B_8 => INPUT_B_SIM(8),
420      -- BUS W
421      BUS_IN_WR_1 => INPUT_WR_SIM(1),

```

```

422     BUS_IN_WR_2 => INPUT_WR_SIM(2),
423     BUS_IN_WR_3 => INPUT_WR_SIM(3),
424     BUS_IN_WR_4 => INPUT_WR_SIM(4),
425     BUS_IN_WR_5 => INPUT_WR_SIM(5),
426     BUS_IN_WR_6 => INPUT_WR_SIM(6),
427     BUS_IN_WR_7 => INPUT_WR_SIM(7),
428     BUS_IN_WR_8 => INPUT_WR_SIM(8),
429     -- BUS WI
430     BUS_IN_WI_1 => INPUT_WI_SIM(1),
431     BUS_IN_WI_2 => INPUT_WI_SIM(2),
432     BUS_IN_WI_3 => INPUT_WI_SIM(3),
433     BUS_IN_WI_4 => INPUT_WI_SIM(4),
434     BUS_IN_WI_5 => INPUT_WI_SIM(5),
435     BUS_IN_WI_6 => INPUT_WI_SIM(6),
436     BUS_IN_WI_7 => INPUT_WI_SIM(7),
437     BUS_IN_WI_8 => INPUT_WI_SIM(8),
438     -- BUS A'
439     BUS_OUT_A_1 => OUTPUT_A_SIM(1),
440     BUS_OUT_A_2 => OUTPUT_A_SIM(2),
441     BUS_OUT_A_3 => OUTPUT_A_SIM(3),
442     BUS_OUT_A_4 => OUTPUT_A_SIM(4),
443     BUS_OUT_A_5 => OUTPUT_A_SIM(5),
444     BUS_OUT_A_6 => OUTPUT_A_SIM(6),
445     BUS_OUT_A_7 => OUTPUT_A_SIM(7),
446     BUS_OUT_A_8 => OUTPUT_A_SIM(8),
447     -- BUS B'
448     BUS_OUT_B_1 => OUTPUT_B_SIM(1),
449     BUS_OUT_B_2 => OUTPUT_B_SIM(2),
450     BUS_OUT_B_3 => OUTPUT_B_SIM(3),
451     BUS_OUT_B_4 => OUTPUT_B_SIM(4),
452     BUS_OUT_B_5 => OUTPUT_B_SIM(5),
453     BUS_OUT_B_6 => OUTPUT_B_SIM(6),
454     BUS_OUT_B_7 => OUTPUT_B_SIM(7),
455     BUS_OUT_B_8 => OUTPUT_B_SIM(8),
456     -- GLOBAL DONE
457     DONE => DONE_SIM);
458
459 END ARCHITECTURE;
```

## 12.2 FFT\_16x16.vhd

```

1  -- QUESTO CODICE E' STATO PRODOTTO DA:
2  -- Fichera Antonio, matricola: 337213
3  -- Vannelli Elisabetta, matricola: 346477
4  LIBRARY IEEE;
5  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
6  USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
7
8  ENTITY FFT_16x16 IS
9      PORT(START : IN STD_LOGIC;
10          CLOCK : IN STD_LOGIC;
11          RESET : IN STD_LOGIC;
12          -- BUS A
```

```
13     BUS_IN_A_1 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
14     BUS_IN_A_2 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
15     BUS_IN_A_3 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
16     BUS_IN_A_4 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
17     BUS_IN_A_5 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
18     BUS_IN_A_6 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
19     BUS_IN_A_7 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
20     BUS_IN_A_8 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
21     -- BUS B
22     BUS_IN_B_1 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
23     BUS_IN_B_2 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
24     BUS_IN_B_3 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
25     BUS_IN_B_4 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
26     BUS_IN_B_5 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
27     BUS_IN_B_6 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
28     BUS_IN_B_7 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
29     BUS_IN_B_8 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
30     -- BUS WR
31     BUS_IN_WR_1 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
32     BUS_IN_WR_2 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
33     BUS_IN_WR_3 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
34     BUS_IN_WR_4 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
35     BUS_IN_WR_5 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
36     BUS_IN_WR_6 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
37     BUS_IN_WR_7 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
38     BUS_IN_WR_8 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
39     -- BUS WI
40     BUS_IN_WI_1 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
41     BUS_IN_WI_2 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
42     BUS_IN_WI_3 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
43     BUS_IN_WI_4 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
44     BUS_IN_WI_5 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
45     BUS_IN_WI_6 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
46     BUS_IN_WI_7 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
47     BUS_IN_WI_8 : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
48     -- BUS A'
49     BUS_OUT_A_1 : OUT SIGNED(19 DOWNT0 0);
50     BUS_OUT_A_2 : OUT SIGNED(19 DOWNT0 0);
51     BUS_OUT_A_3 : OUT SIGNED(19 DOWNT0 0);
52     BUS_OUT_A_4 : OUT SIGNED(19 DOWNT0 0);
53     BUS_OUT_A_5 : OUT SIGNED(19 DOWNT0 0);
54     BUS_OUT_A_6 : OUT SIGNED(19 DOWNT0 0);
55     BUS_OUT_A_7 : OUT SIGNED(19 DOWNT0 0);
56     BUS_OUT_A_8 : OUT SIGNED(19 DOWNT0 0);
57     -- BUS B'
58     BUS_OUT_B_1 : OUT SIGNED(19 DOWNT0 0);
59     BUS_OUT_B_2 : OUT SIGNED(19 DOWNT0 0);
60     BUS_OUT_B_3 : OUT SIGNED(19 DOWNT0 0);
61     BUS_OUT_B_4 : OUT SIGNED(19 DOWNT0 0);
62     BUS_OUT_B_5 : OUT SIGNED(19 DOWNT0 0);
63     BUS_OUT_B_6 : OUT SIGNED(19 DOWNT0 0);
64     BUS_OUT_B_7 : OUT SIGNED(19 DOWNT0 0);
65     BUS_OUT_B_8 : OUT SIGNED(19 DOWNT0 0);
66     -- GLOBAL DONE
```

```

67         DONE : OUT STD_LOGIC);
68 END ENTITY;
69
70 ARCHITECTURE Behavioural OF FFT_16x16 IS
71
72 COMPONENT Butterfly IS
73     PORT(START : IN STD_LOGIC;
74          CLOCK : IN STD_LOGIC;
75          RESET: IN STD_LOGIC;
76          INPUT_A : IN SIGNED(19 DOWNT0 0); -- A
77          INPUT_B : IN SIGNED(19 DOWNT0 0); -- B
78          INPUT_WR : IN SIGNED(19 DOWNT0 0); -- WR
79          INPUT_WI : IN SIGNED(19 DOWNT0 0); -- WI
80          OUTPUT_A : OUT SIGNED(19 DOWNT0 0); -- A'
81          OUTPUT_B : OUT SIGNED(19 DOWNT0 0); -- B'
82          DONE : OUT STD_LOGIC);
83 END COMPONENT;
84
85 TYPE BF_TYPE IS ARRAY(1 TO 24) OF SIGNED(19 DOWNT0 0); -- anzich 1 TO 32
86 SIGNAL BF_OUT_A, BF_OUT_B : BF_TYPE;
87 TYPE DONE_TYPE IS ARRAY(1 TO 32) OF STD_LOGIC;
88 SIGNAL DONE_BF : DONE_TYPE;
89
90 BEGIN
91
92 -- GLOBAL DONE : E' L'AND DI TUTTE LE BF DELL'ULTIMO LIVELLO. NON SAREBBE NECESSARIO, MA LO
93 -- FACCIO PER ESSERE SCRUPOLOSO
94
95 DONE <= DONE_BF(25) AND DONE_BF(26) AND DONE_BF(27) AND DONE_BF(28) AND DONE_BF(29) AND
96 -- DONE_BF(30) AND DONE_BF(31) AND DONE_BF(32);
97
98 --*****
99 -- FIRST LEVEL BUTTERFLIES
100 --*****
101
102 BF1 : Butterfly
103     PORT MAP(START => START,
104              CLOCK => CLOCK,
105              RESET => RESET, -- IL RESET DELLE SINGOLE BFs COINCIDE CON QUELLO DELL'INTERO
106              SISTEMA DI FFT
107              INPUT_A => BUS_IN_A_1,
108              INPUT_B => BUS_IN_B_1,
109              INPUT_WR => BUS_IN_WR_1,
110              INPUT_WI => BUS_IN_WI_1,
111              OUTPUT_A => BF_OUT_A(1),
112              OUTPUT_B => BF_OUT_B(1),
113              DONE => DONE_BF(1));
114
115 BF2 : Butterfly
116     PORT MAP(START => START,
117              CLOCK => CLOCK,
118              RESET => RESET,
119              INPUT_A => BUS_IN_A_2,
120              INPUT_B => BUS_IN_B_2,
121              INPUT_WR => BUS_IN_WR_1,

```

```
118         INPUT_WI => BUS_IN_WI_1,
119         OUTPUT_A => BF_OUT_A(2),
120         OUTPUT_B => BF_OUT_B(2),
121         DONE => DONE_BF(2));
122
123 BF3 : Butterfly
124     PORT MAP(START => START,
125             CLOCK => CLOCK,
126             RESET => RESET,
127             INPUT_A => BUS_IN_A_3,
128             INPUT_B => BUS_IN_B_3,
129             INPUT_WR => BUS_IN_WR_1,
130             INPUT_WI => BUS_IN_WI_1,
131             OUTPUT_A => BF_OUT_A(3),
132             OUTPUT_B => BF_OUT_B(3),
133             DONE => DONE_BF(3));
134
135 BF4 : Butterfly
136     PORT MAP(START => START,
137             CLOCK => CLOCK,
138             RESET => RESET,
139             INPUT_A => BUS_IN_A_4,
140             INPUT_B => BUS_IN_B_4,
141             INPUT_WR => BUS_IN_WR_1,
142             INPUT_WI => BUS_IN_WI_1,
143             OUTPUT_A => BF_OUT_A(4),
144             OUTPUT_B => BF_OUT_B(4),
145             DONE => DONE_BF(4));
146
147 BF5 : Butterfly
148     PORT MAP(START => START,
149             CLOCK => CLOCK,
150             RESET => RESET,
151             INPUT_A => BUS_IN_A_5,
152             INPUT_B => BUS_IN_B_5,
153             INPUT_WR => BUS_IN_WR_1,
154             INPUT_WI => BUS_IN_WI_1,
155             OUTPUT_A => BF_OUT_A(5),
156             OUTPUT_B => BF_OUT_B(5),
157             DONE => DONE_BF(5));
158
159 BF6 : Butterfly
160     PORT MAP(START => START,
161             CLOCK => CLOCK,
162             RESET => RESET,
163             INPUT_A => BUS_IN_A_6,
164             INPUT_B => BUS_IN_B_6,
165             INPUT_WR => BUS_IN_WR_1,
166             INPUT_WI => BUS_IN_WI_1,
167             OUTPUT_A => BF_OUT_A(6),
168             OUTPUT_B => BF_OUT_B(6),
169             DONE => DONE_BF(6));
170
171 BF7 : Butterfly
```

```

172     PORT MAP(START => START,
173             CLOCK => CLOCK,
174             RESET => RESET,
175             INPUT_A => BUS_IN_A_7,
176             INPUT_B => BUS_IN_B_7,
177             INPUT_WR => BUS_IN_WR_1,
178             INPUT_WI => BUS_IN_WI_1,
179             OUTPUT_A => BF_OUT_A(7),
180             OUTPUT_B => BF_OUT_B(7),
181             DONE => DONE_BF(7));
182
183 BF8 : Butterfly
184     PORT MAP(START => START,
185             CLOCK => CLOCK,
186             RESET => RESET,
187             INPUT_A => BUS_IN_A_8,
188             INPUT_B => BUS_IN_B_8,
189             INPUT_WR => BUS_IN_WR_1,
190             INPUT_WI => BUS_IN_WI_1,
191             OUTPUT_A => BF_OUT_A(8),
192             OUTPUT_B => BF_OUT_B(8),
193             DONE => DONE_BF(8));
194
195 --*****
196 --      SECOND LEVEL BUTTERFLIES
197 --*****
198
199 BF9 : Butterfly
200     PORT MAP(START => DONE_BF(1), -- DONE DELLA BF 1, USO LO STESSO PER TUTTE LE BF DEL
201             SECONDO LIVELLO, ESSENDO CHE LAVORANO IN PARALLELO
202             CLOCK => CLOCK,
203             RESET => RESET,
204             INPUT_A => BF_OUT_A(1),
205             INPUT_B => BF_OUT_A(5),
206             INPUT_WR => BUS_IN_WR_1,
207             INPUT_WI => BUS_IN_WI_1,
208             OUTPUT_A => BF_OUT_A(9),
209             OUTPUT_B => BF_OUT_B(9),
210             DONE => DONE_BF(9));
211
212 BF10 : Butterfly
213     PORT MAP(START => DONE_BF(1),
214             CLOCK => CLOCK,
215             RESET => RESET,
216             INPUT_A => BF_OUT_A(2),
217             INPUT_B => BF_OUT_A(6),
218             INPUT_WR => BUS_IN_WR_1,
219             INPUT_WI => BUS_IN_WI_1,
220             OUTPUT_A => BF_OUT_A(10),
221             OUTPUT_B => BF_OUT_B(10),
222             DONE => DONE_BF(10));
223
224 BF11 : Butterfly
225     PORT MAP(START => DONE_BF(1),

```

```
225         CLOCK => CLOCK,
226         RESET => RESET,
227         INPUT_A => BF_OUT_A(3),
228         INPUT_B => BF_OUT_A(7),
229         INPUT_WR => BUS_IN_WR_1,
230         INPUT_WI => BUS_IN_WI_1,
231         OUTPUT_A => BF_OUT_A(11),
232         OUTPUT_B => BF_OUT_B(11),
233         DONE => DONE_BF(11));
234
235 BF12 : Butterfly
236     PORT MAP(START => DONE_BF(1),
237             CLOCK => CLOCK,
238             RESET => RESET,
239             INPUT_A => BF_OUT_A(4),
240             INPUT_B => BF_OUT_A(8),
241             INPUT_WR => BUS_IN_WR_1,
242             INPUT_WI => BUS_IN_WI_1,
243             OUTPUT_A => BF_OUT_A(12),
244             OUTPUT_B => BF_OUT_B(12),
245             DONE => DONE_BF(12));
246
247 BF13 : Butterfly
248     PORT MAP(START => DONE_BF(1),
249             CLOCK => CLOCK,
250             RESET => RESET,
251             INPUT_A => BF_OUT_B(1),
252             INPUT_B => BF_OUT_B(5),
253             INPUT_WR => BUS_IN_WR_2,
254             INPUT_WI => BUS_IN_WI_2,
255             OUTPUT_A => BF_OUT_A(13),
256             OUTPUT_B => BF_OUT_B(13),
257             DONE => DONE_BF(13));
258
259 BF14 : Butterfly
260     PORT MAP(START => DONE_BF(1),
261             CLOCK => CLOCK,
262             RESET => RESET,
263             INPUT_A => BF_OUT_B(2),
264             INPUT_B => BF_OUT_B(6),
265             INPUT_WR => BUS_IN_WR_2,
266             INPUT_WI => BUS_IN_WI_2,
267             OUTPUT_A => BF_OUT_A(14),
268             OUTPUT_B => BF_OUT_B(14),
269             DONE => DONE_BF(14));
270
271 BF15 : Butterfly
272     PORT MAP(START => DONE_BF(1),
273             CLOCK => CLOCK,
274             RESET => RESET,
275             INPUT_A => BF_OUT_B(3),
276             INPUT_B => BF_OUT_B(7),
277             INPUT_WR => BUS_IN_WR_2,
278             INPUT_WI => BUS_IN_WI_2,
```



```

279         OUTPUT_A => BF_OUT_A(15),
280         OUTPUT_B => BF_OUT_B(15),
281         DONE => DONE_BF(15));
282
283 BF16 : Butterfly
284     PORT MAP(START => DONE_BF(1),
285             CLOCK => CLOCK,
286             RESET => RESET,
287             INPUT_A => BF_OUT_B(4),
288             INPUT_B => BF_OUT_B(8),
289             INPUT_WR => BUS_IN_WR_2,
290             INPUT_WI => BUS_IN_WI_2,
291             OUTPUT_A => BF_OUT_A(16),
292             OUTPUT_B => BF_OUT_B(16),
293             DONE => DONE_BF(16));
294
295 --*****
296 --      THIRD LEVEL BUTTERFLIES
297 --*****
298
299 BF17 : Butterfly
300     PORT MAP(START => DONE_BF(9),
301             CLOCK => CLOCK,
302             RESET => RESET,
303             INPUT_A => BF_OUT_A(9),
304             INPUT_B => BF_OUT_A(11),
305             INPUT_WR => BUS_IN_WR_1,
306             INPUT_WI => BUS_IN_WI_1,
307             OUTPUT_A => BF_OUT_A(17),
308             OUTPUT_B => BF_OUT_B(17),
309             DONE => DONE_BF(17));
310
311 BF18 : Butterfly
312     PORT MAP(START => DONE_BF(9),
313             CLOCK => CLOCK,
314             RESET => RESET,
315             INPUT_A => BF_OUT_A(10),
316             INPUT_B => BF_OUT_A(12),
317             INPUT_WR => BUS_IN_WR_1,
318             INPUT_WI => BUS_IN_WI_1,
319             OUTPUT_A => BF_OUT_A(18),
320             OUTPUT_B => BF_OUT_B(18),
321             DONE => DONE_BF(18));
322
323 BF19 : Butterfly
324     PORT MAP(START => DONE_BF(9),
325             CLOCK => CLOCK,
326             RESET => RESET,
327             INPUT_A => BF_OUT_B(9),
328             INPUT_B => BF_OUT_B(11),
329             INPUT_WR => BUS_IN_WR_2,
330             INPUT_WI => BUS_IN_WI_2,
331             OUTPUT_A => BF_OUT_A(19),
332             OUTPUT_B => BF_OUT_B(19),

```

```
333         DONE => DONE_BF(19));
334
335 BF20 : Butterfly
336     PORT MAP(START => DONE_BF(9),
337             CLOCK => CLOCK,
338             RESET => RESET,
339             INPUT_A => BF_OUT_B(10),
340             INPUT_B => BF_OUT_B(12),
341             INPUT_WR => BUS_IN_WR_2,
342             INPUT_WI => BUS_IN_WI_2,
343             OUTPUT_A => BF_OUT_A(20),
344             OUTPUT_B => BF_OUT_B(20),
345             DONE => DONE_BF(20));
346
347 BF21 : Butterfly
348     PORT MAP(START => DONE_BF(9),
349             CLOCK => CLOCK,
350             RESET => RESET,
351             INPUT_A => BF_OUT_A(13),
352             INPUT_B => BF_OUT_A(15),
353             INPUT_WR => BUS_IN_WR_3,
354             INPUT_WI => BUS_IN_WI_3,
355             OUTPUT_A => BF_OUT_A(21),
356             OUTPUT_B => BF_OUT_B(21),
357             DONE => DONE_BF(21));
358
359 BF22 : Butterfly
360     PORT MAP(START => DONE_BF(9),
361             CLOCK => CLOCK,
362             RESET => RESET,
363             INPUT_A => BF_OUT_A(14),
364             INPUT_B => BF_OUT_A(16),
365             INPUT_WR => BUS_IN_WR_3,
366             INPUT_WI => BUS_IN_WI_3,
367             OUTPUT_A => BF_OUT_A(22),
368             OUTPUT_B => BF_OUT_B(22),
369             DONE => DONE_BF(22));
370
371 BF23 : Butterfly
372     PORT MAP(START => DONE_BF(9),
373             CLOCK => CLOCK,
374             RESET => RESET,
375             INPUT_A => BF_OUT_B(13),
376             INPUT_B => BF_OUT_B(15),
377             INPUT_WR => BUS_IN_WR_4,
378             INPUT_WI => BUS_IN_WI_4,
379             OUTPUT_A => BF_OUT_A(23),
380             OUTPUT_B => BF_OUT_B(23),
381             DONE => DONE_BF(23));
382
383 BF24 : Butterfly
384     PORT MAP(START => DONE_BF(9),
385             CLOCK => CLOCK,
386             RESET => RESET,
```

```

387         INPUT_A => BF_OUT_B(14),
388         INPUT_B => BF_OUT_B(16),
389         INPUT_WR => BUS_IN_WR_4,
390         INPUT_WI => BUS_IN_WI_4,
391         OUTPUT_A => BF_OUT_A(24),
392         OUTPUT_B => BF_OUT_B(24),
393         DONE => DONE_BF(24));
394
395 --*****
396 --      FORTH LEVEL BUTTERFLIES
397 --*****
398
399 BF25 : Butterfly
400     PORT MAP(START => DONE_BF(17),
401             CLOCK => CLOCK,
402             RESET => RESET,
403             INPUT_A => BF_OUT_A(17),
404             INPUT_B => BF_OUT_A(18),
405             INPUT_WR => BUS_IN_WR_1,
406             INPUT_WI => BUS_IN_WI_1,
407             OUTPUT_A => BUS_OUT_A_1,
408             OUTPUT_B => BUS_OUT_B_1,
409             DONE => DONE_BF(25));
410
411 BF26 : Butterfly
412     PORT MAP(START => DONE_BF(17),
413             CLOCK => CLOCK,
414             RESET => RESET,
415             INPUT_A => BF_OUT_B(17),
416             INPUT_B => BF_OUT_B(18),
417             INPUT_WR => BUS_IN_WR_2,
418             INPUT_WI => BUS_IN_WI_2,
419             OUTPUT_A => BUS_OUT_A_5,
420             OUTPUT_B => BUS_OUT_B_5,
421             DONE => DONE_BF(26));
422
423 BF27 : Butterfly
424     PORT MAP(START => DONE_BF(17),
425             CLOCK => CLOCK,
426             RESET => RESET,
427             INPUT_A => BF_OUT_A(19),
428             INPUT_B => BF_OUT_A(20),
429             INPUT_WR => BUS_IN_WR_3,
430             INPUT_WI => BUS_IN_WI_3,
431             OUTPUT_A => BUS_OUT_A_3,
432             OUTPUT_B => BUS_OUT_B_3,
433             DONE => DONE_BF(27));
434
435 BF28 : Butterfly
436     PORT MAP(START => DONE_BF(17),
437             CLOCK => CLOCK,
438             RESET => RESET,
439             INPUT_A => BF_OUT_B(19),
440             INPUT_B => BF_OUT_B(20),

```

```
441         INPUT_WR => BUS_IN_WR_4,
442         INPUT_WI => BUS_IN_WI_4,
443         OUTPUT_A => BUS_OUT_A_7,
444         OUTPUT_B => BUS_OUT_B_7,
445         DONE => DONE_BF(28));
446
447 BF29 : Butterfly
448     PORT MAP(START => DONE_BF(17),
449             CLOCK => CLOCK,
450             RESET => RESET,
451             INPUT_A => BF_OUT_A(21),
452             INPUT_B => BF_OUT_A(22),
453             INPUT_WR => BUS_IN_WR_5,
454             INPUT_WI => BUS_IN_WI_5,
455             OUTPUT_A => BUS_OUT_A_2,
456             OUTPUT_B => BUS_OUT_B_2,
457             DONE => DONE_BF(29));
458
459 BF30 : Butterfly
460     PORT MAP(START => DONE_BF(17),
461             CLOCK => CLOCK,
462             RESET => RESET,
463             INPUT_A => BF_OUT_B(21),
464             INPUT_B => BF_OUT_B(22),
465             INPUT_WR => BUS_IN_WR_6,
466             INPUT_WI => BUS_IN_WI_6,
467             OUTPUT_A => BUS_OUT_A_6,
468             OUTPUT_B => BUS_OUT_B_6,
469             DONE => DONE_BF(30));
470
471 BF31 : Butterfly
472     PORT MAP(START => DONE_BF(17),
473             CLOCK => CLOCK,
474             RESET => RESET,
475             INPUT_A => BF_OUT_A(23),
476             INPUT_B => BF_OUT_A(24),
477             INPUT_WR => BUS_IN_WR_7,
478             INPUT_WI => BUS_IN_WI_7,
479             OUTPUT_A => BUS_OUT_A_4,
480             OUTPUT_B => BUS_OUT_B_4,
481             DONE => DONE_BF(31));
482
483 BF32 : Butterfly
484     PORT MAP(START => DONE_BF(17),
485             CLOCK => CLOCK,
486             RESET => RESET,
487             INPUT_A => BF_OUT_B(23),
488             INPUT_B => BF_OUT_B(24),
489             INPUT_WR => BUS_IN_WR_8,
490             INPUT_WI => BUS_IN_WI_8,
491             OUTPUT_A => BUS_OUT_A_8,
492             OUTPUT_B => BUS_OUT_B_8,
493             DONE => DONE_BF(32));
494
```

```

495 --*****
496 --      END OF ALL BUTTERFLIES
497 --*****
498
499 END ARCHITECTURE;

```

## 12.3 Butterfly.vhd

```

1  -- QUESTO CODICE E' STATO PRODOTTO DA:
2  -- Fichera Antonio, matricola: 337213
3  -- Vannelli Elisabetta, matricola: 346477
4  LIBRARY IEEE;
5  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
6  USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
7
8  ENTITY Butterfly IS
9      PORT(START : IN STD_LOGIC;
10         CLOCK : IN STD_LOGIC;
11         RESET: IN STD_LOGIC;
12         INPUT_A : IN SIGNED(19 DOWNTO 0); -- A
13         INPUT_B : IN SIGNED(19 DOWNTO 0); -- B
14         INPUT_WR : IN SIGNED(19 DOWNTO 0); -- WR
15         INPUT_WI : IN SIGNED(19 DOWNTO 0); -- WI
16         OUTPUT_A : OUT SIGNED(19 DOWNTO 0); -- A'
17         OUTPUT_B : OUT SIGNED(19 DOWNTO 0); -- B'
18         DONE : OUT STD_LOGIC);
19  END ENTITY;
20
21  ARCHITECTURE Structural OF Butterfly IS
22
23  -- *****
24  --      COMPONENTI DATAPATH/EXECUTION UNIT
25  -- *****
26
27  COMPONENT Register_Nbit IS
28      GENERIC(N : POSITIVE);
29      PORT(CLOCK, ENABLE : IN STD_LOGIC;
30           R : IN SIGNED(N-1 DOWNTO 0);
31           Q : OUT SIGNED(N-1 DOWNTO 0));
32  END COMPONENT;
33
34  COMPONENT MUX_2TO1_Nbit IS
35      GENERIC(N : POSITIVE);
36      PORT(INPUT_0, INPUT_1 : IN SIGNED(N-1 DOWNTO 0);
37           SEL : IN STD_LOGIC;
38           MUX_OUT : OUT SIGNED(N-1 DOWNTO 0));
39  END COMPONENT;
40
41  COMPONENT Multiplier_Shifter IS
42      PORT(INPUT_SX, INPUT_DX : IN SIGNED(19 DOWNTO 0);
43           CLOCK, MPY_SHIFTN : IN STD_LOGIC;
44           MULT_OUT : OUT SIGNED(39 DOWNTO 0));
45  END COMPONENT;

```

```

46
47 COMPONENT Adder_Subtractor IS
48     PORT(INPUT_SX, INPUT_DX : IN SIGNED(41 DOWNTO 0);
49           SUB_ADDN_SX, SUB_ADDN_DX, CLOCK : IN STD_LOGIC;
50           SUM_OUT : OUT SIGNED(41 DOWNTO 0));
51 END COMPONENT;
52
53 COMPONENT Rounder IS
54     PORT(INPUT : IN SIGNED(41 DOWNTO 0);
55           CLOCK : IN STD_LOGIC;
56           OUTPUT : OUT SIGNED(19 DOWNTO 0));
57 END COMPONENT;
58
59 -- *****
60 --     COMPONENTI CONTROL UNIT
61 -- *****
62
63 COMPONENT Register_Nbit_SLV IS
64     GENERIC(N : POSITIVE);
65     PORT(CLOCK, ENABLE, RESET : IN STD_LOGIC;
66           R : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
67           Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0));
68 END COMPONENT;
69
70 COMPONENT MUX_2To1_Nbit_SLV IS
71     GENERIC(N : POSITIVE);
72     PORT(INPUT_0, INPUT_1 : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
73           SEL : IN STD_LOGIC;
74           MUX_OUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0));
75 END COMPONENT;
76
77 COMPONENT MUX_2To1 IS
78     PORT(INPUT_0, INPUT_1 : IN STD_LOGIC;
79           SEL : IN STD_LOGIC;
80           MUX_OUT : OUT STD_LOGIC);
81 END COMPONENT;
82
83 COMPONENT Decoder_4to16 IS
84     PORT(DEC_IN : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
85           DEC_OUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0));
86 END COMPONENT;
87
88 COMPONENT EVEN_ROM IS
89     PORT(ROW_SELECT : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
90           DATA_OUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(25 DOWNTO 0));
91 END COMPONENT;
92
93 COMPONENT ODD_ROM IS
94     PORT(ROW_SELECT : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
95           DATA_OUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(25 DOWNTO 0));
96 END COMPONENT;
97
98 COMPONENT LateStatus_PLA IS
99     PORT(STATUS, CC, LSB_IN : IN STD_LOGIC;

```

```

100         CC_Validation, LSB_OUT : OUT STD_LOGIC);
101 END COMPONENT;
102
103 -- *****
104 --     END OF ALL COMPONENTS
105 -- *****
106
107 -- *****
108 --     SIGNALS FOR DP PORT MAPPING
109 -- *****
110
111 -- REGISTRI D'INGRESSO
112 SIGNAL REG_AR_OUT, REG_AI_OUT, REG_BR_OUT, REG_BI_OUT, REG_WR_OUT, REG_WI_OUT : SIGNED(19
    DOWNT0 0);
113 SIGNAL MUX_A_OUT, MUX_B_OUT, MUX_W_OUT, MUX_AB_OUT : SIGNED(19 DOWNT0 0);
114 -- OPERATORI ARITMETICI
115 SIGNAL MULT_OUT, REG_TMP_MPY_OUT : SIGNED(39 DOWNT0 0);
116 SIGNAL EXTENDED_SUM_A, EXTENDED_SUM_DX, MUX_SUM_OUT, SUM_OUT, REG_TMP_SUM_OUT : SIGNED(41
    DOWNT0 0);
117 -- ROUNDER
118 SIGNAL ROUNDER_OUT : SIGNED(19 DOWNT0 0);
119 -- REGISTRI D'USCITA
120 SIGNAL REG_AR_PRIMO_OUT, REG_AI_PRIMO_OUT, REG_BR_PRIMO_OUT, REG_BI_PRIMO_OUT : SIGNED(19
    DOWNT0 0);
121
122 -- *****
123 --     SIGNALS FOR CU PORT MAPPING
124 -- *****
125 SIGNAL NEXT_STATUS_BITS, uAR_OUT : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNT0 0);
126 SIGNAL DEC_OUT : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0);
127 SIGNAL EVEN_ROM_OUT, ODD_ROM_OUT, MUX_ROM_OUT, uIR_OUT : STD_LOGIC_VECTOR(25 DOWNT0 0);
128 SIGNAL MUX_JUMP_OUT, CC_Validation_OUT, LSB_PLA_OUT, CLOCK_NEG : STD_LOGIC;
129
130 BEGIN
131
132 -- *****
133 --     DATAPATH/CONTROL UNIT PORT MAPPING AND OPERATIONS ON SIGNALS
134 -- *****
135
136 EXTENDED_SUM_A(41 DOWNT0 39) <= (OTHERS => MUX_A_OUT(19)); -- replicò TRE volte l'MSB
137 EXTENDED_SUM_A(38 DOWNT0 19) <= MUX_A_OUT;
138 EXTENDED_SUM_A(18 DOWNT0 0) <= (OTHERS => '0');
139
140 EXTENDED_SUM_DX(41 DOWNT0 40) <= (OTHERS => REG_TMP_MPY_OUT(39));
141 EXTENDED_SUM_DX(39 DOWNT0 0) <= REG_TMP_MPY_OUT;
142
143 DONE <= uIR_OUT(25);
144
145 NEXT_STATUS_BITS <= uIR_OUT(4 DOWNT0 0);
146
147 CLOCK_NEG <= NOT CLOCK; -- SEGNALE AGGIUNTO PER NON AVERE ERRORE SU MODELSIM (DICEVA "NOT
    GLOBALLY STATIC")
148
149 -- REGISTRI DI INGRESSO

```



```

150 REG_AR : Register_Nbit GENERIC MAP(N => 20)
151     PORT MAP(CLOCK => CLOCK,
152             ENABLE => uIR_OUT(23),
153             R => INPUT_A,
154             Q => REG_AR_OUT);
155
156 REG_AI : Register_Nbit GENERIC MAP(N => 20)
157     PORT MAP(CLOCK => CLOCK,
158             ENABLE => uIR_OUT(22),
159             R => INPUT_A,
160             Q => REG_AI_OUT);
161
162 REG_BR : Register_Nbit GENERIC MAP(N => 20)
163     PORT MAP(CLOCK => CLOCK,
164             ENABLE => uIR_OUT(21),
165             R => INPUT_B,
166             Q => REG_BR_OUT);
167
168 REG_BI : Register_Nbit GENERIC MAP(N => 20)
169     PORT MAP(CLOCK => CLOCK,
170             ENABLE => uIR_OUT(20),
171             R => INPUT_B,
172             Q => REG_BI_OUT);
173
174 REG_WR : Register_Nbit GENERIC MAP(N => 20)
175     PORT MAP(CLOCK => CLOCK,
176             ENABLE => uIR_OUT(19),
177             R => INPUT_WR,
178             Q => REG_WR_OUT);
179
180 REG_WI : Register_Nbit GENERIC MAP(N => 20)
181     PORT MAP(CLOCK => CLOCK,
182             ENABLE => uIR_OUT(18),
183             R => INPUT_WI,
184             Q => REG_WI_OUT);
185 -----
186 MUX_A : MUX_2TO1_Nbit GENERIC MAP(N => 20)
187     PORT MAP(INPUT_0 => REG_AR_OUT,
188             INPUT_1 => REG_AI_OUT,
189             SEL => uIR_OUT(17),
190             MUX_OUT => MUX_A_OUT);
191
192 MUX_B : MUX_2TO1_Nbit GENERIC MAP(N => 20)
193     PORT MAP(INPUT_0 => REG_BR_OUT,
194             INPUT_1 => REG_BI_OUT,
195             SEL => uIR_OUT(16),
196             MUX_OUT => MUX_B_OUT);
197
198 MUX_W : MUX_2TO1_Nbit GENERIC MAP(N => 20)
199     PORT MAP(INPUT_0 => REG_WR_OUT,
200             INPUT_1 => REG_WI_OUT,
201             SEL => uIR_OUT(15),
202             MUX_OUT => MUX_W_OUT);
203

```

```

204 MUX_AB : MUX_2TO1_Nbit GENERIC MAP(N => 20)
205     PORT MAP(INPUT_0 => MUX_A_OUT,
206              INPUT_1 => MUX_B_OUT,
207              SEL => uIR_OUT(14),
208              MUX_OUT => MUX_AB_OUT);
209
210 MULTIPLIER : Multiplier_Shifter
211     PORT MAP(INPUT_SX => MUX_AB_OUT,
212              INPUT_DX => MUX_W_OUT,
213              CLOCK => CLOCK, -- A CAUSA DEL REGISTRO DI PIPE INTERNO
214              MPY_SHIFTN => uIR_OUT(13),
215              MULT_OUT => MULT_OUT);
216
217 REG_TMP_MPY : Register_Nbit GENERIC MAP(N => 40)
218     PORT MAP(CLOCK => CLOCK,
219              ENABLE => '1',
220              R => MULT_OUT,
221              Q => REG_TMP_MPY_OUT);
222
223 MUX_SUM : MUX_2TO1_Nbit GENERIC MAP(N => 42)
224     PORT MAP(INPUT_0 => EXTENDED_SUM_A,
225              INPUT_1 => REG_TMP_SUM_OUT,
226              SEL => uIR_OUT(12),
227              MUX_OUT => MUX_SUM_OUT);
228
229 ADDER : Adder_Subtractor
230     PORT MAP(INPUT_SX => MUX_SUM_OUT,
231              INPUT_DX => EXTENDED_SUM_DX,
232              SUB_ADDN_SX => uIR_OUT(11),
233              SUB_ADDN_DX => uIR_OUT(10),
234              CLOCK => CLOCK, -- A CAUSA DEL REGISTRO DI PIPE INTERNO
235              SUM_OUT => SUM_OUT);
236
237 REG_TMP_SUM : Register_Nbit GENERIC MAP(N => 42)
238     PORT MAP(CLOCK => CLOCK,
239              ENABLE => '1',
240              R => SUM_OUT,
241              Q => REG_TMP_SUM_OUT);
242
243 Rounder_HU : Rounder
244     PORT MAP(INPUT => REG_TMP_SUM_OUT,
245              CLOCK => CLOCK, -- A CAUSA DEL REGISTRO DI PIPE INTERNO
246              OUTPUT => ROUNDER_OUT);
247
248 -- REGISTRI DI USCITA
249 REG_AR_PRIMO : Register_Nbit GENERIC MAP(N => 20)
250     PORT MAP(CLOCK => CLOCK,
251              ENABLE => uIR_OUT(8),
252              R => ROUNDER_OUT,
253              Q => REG_AR_PRIMO_OUT);
254
255 REG_AI_PRIMO : Register_Nbit GENERIC MAP(N => 20)
256     PORT MAP(CLOCK => CLOCK,
257              ENABLE => uIR_OUT(7),

```

```

258         R => ROUNDER_OUT,
259         Q => REG_AI_PRIMO_OUT);
260
261 REG_BR_PRIMO : Register_Nbit GENERIC MAP(N => 20)
262     PORT MAP(CLOCK => CLOCK,
263             ENABLE => uIR_OUT(6),
264             R => ROUNDER_OUT,
265             Q => REG_BR_PRIMO_OUT);
266
267 REG_BI_PRIMO : Register_Nbit GENERIC MAP(N => 20)
268     PORT MAP(CLOCK => CLOCK,
269             ENABLE => uIR_OUT(5),
270             R => ROUNDER_OUT,
271             Q => REG_BI_PRIMO_OUT);
272
273 MUX_OUT_A : MUX_2TO1_Nbit GENERIC MAP(N => 20)
274     PORT MAP(INPUT_0 => REG_AR_PRIMO_OUT,
275             INPUT_1 => REG_AI_PRIMO_OUT,
276             SEL => uIR_OUT(9),
277             MUX_OUT => OUTPUT_A);
278
279 MUX_OUT_B : MUX_2TO1_Nbit GENERIC MAP(N => 20)
280     PORT MAP(INPUT_0 => REG_BR_PRIMO_OUT,
281             INPUT_1 => REG_BI_PRIMO_OUT,
282             SEL => uIR_OUT(9),
283             MUX_OUT => OUTPUT_B);
284
285 -- *****
286 --     CONTROL UNIT PORT MAPPING
287 -- *****
288
289 uAR : Register_Nbit_SLV GENERIC MAP(N => 5)
290     PORT MAP(CLOCK => CLOCK_NEG, -- EVOLVE SUL FRONTE DI DISCESA DEL CLOCK
291             ENABLE => '1',
292             RESET => RESET, -- SE RESETTO IL uAR DALL'ESTERNO, SICURAMENTE RIPARTO DALLO
293                     STATO DI IDLE
294             R(4 DOWNT0 1) => NEXT_STATUS_BITS(4 DOWNT0 1),
295             R(0) => LSB_PLA_OUT,
296             Q => uAR_OUT);
297
298 MUX_JUMP : MUX_2TO1
299     PORT MAP(INPUT_0 => uAR_OUT(0),
300             INPUT_1 => LSB_PLA_OUT,
301             SEL => CC_Validation_OUT,
302             MUX_OUT => MUX_JUMP_OUT);
303
304 Decoder : Decoder_4to16
305     PORT MAP(DEC_IN => uAR_OUT(4 DOWNT0 1),
306             DEC_OUT => DEC_OUT);
307
308 EVEN_ROM_EU : EVEN_ROM
309     PORT MAP(ROW_SELECT => DEC_OUT,
310             DATA_OUT => EVEN_ROM_OUT);

```

```

311 ODD_ROM_EU : ODD_ROM
312     PORT MAP(ROW_SELECT => DEC_OUT,
313             DATA_OUT => ODD_ROM_OUT);
314
315 MUX_ROM : MUX_2TO1_Nbit_SLV GENERIC MAP(N => 26)
316     PORT MAP(INPUT_0 => EVEN_ROM_OUT,
317             INPUT_1 => ODD_ROM_OUT,
318             SEL => MUX_JUMP_OUT,
319             MUX_OUT => MUX_ROM_OUT);
320
321 uIR : Register_Nbit_SLV GENERIC MAP(N => 26)
322     PORT MAP(CLOCK => CLOCK,
323             ENABLE => '1',
324             RESET => RESET, -- PURE IL uIR VIENE RESETTATO DALL'ESTERNO, IN MODO TALE DA
325                             AVERE TUTTI I COMANDI AL VALORE DI DEFAULT
326             R => MUX_ROM_OUT,
327             Q => uIR_OUT);
328
329 PLA : LateStatus_PLA
330     PORT MAP(STATUS => START,
331             CC => uIR_OUT(24),
332             LSB_IN => NEXT_STATUS_BITS(0),
333             CC_Validation => CC_Validation_OUT,
334             LSB_OUT => LSB_PLA_OUT);
335
336 END ARCHITECTURE;

```

## 12.4 Multiplier\_Shifter.vhd

```

1  -- QUESTO CODICE E' STATO PRODOTTO DA:
2  -- Fichera Antonio, matricola: 337213
3  -- Vannelli Elisabetta, matricola: 346477
4  LIBRARY IEEE;
5  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
6  USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
7
8  ENTITY Multiplier_Shifter IS
9      PORT (INPUT_SX, INPUT_DX : IN SIGNED(19 DOWNT0 0);
10          CLOCK, MPY_SHIFTN : IN STD_LOGIC;
11          MULT_OUT : OUT SIGNED(39 DOWNT0 0));
12  END ENTITY;
13
14  ARCHITECTURE Behavioural OF Multiplier_Shifter IS
15
16  COMPONENT MUX_2TO1_Nbit IS
17      GENERIC(N : POSITIVE);
18      PORT(INPUT_0, INPUT_1 : IN SIGNED(N-1 DOWNT0 0);
19          SEL : IN STD_LOGIC;
20          MUX_OUT : OUT SIGNED(N-1 DOWNT0 0));
21  END COMPONENT;
22
23  COMPONENT Register_Nbit IS
24      GENERIC(N : POSITIVE);

```

```

25     PORT(CLOCK, ENABLE : IN STD_LOGIC;
26           R : IN SIGNED(N-1 DOWNT0 0);
27           Q : OUT SIGNED(N-1 DOWNT0 0));
28 END COMPONENT;
29
30 SIGNAL MULT_OUT_TMP : SIGNED(39 DOWNT0 0);
31 SIGNAL SHIFTED_INPUT, MUX_OUTPUT : SIGNED(39 DOWNT0 0);
32
33 BEGIN
34
35 MULT_OUT_TMP <= (INPUT_SX * INPUT_DX);
36
37 SHIFTED_INPUT(39 DOWNT0 20) <= INPUT_SX(19 DOWNT0 0);
38 SHIFTED_INPUT(19 DOWNT0 0) <= (OTHERS => '0');
39
40 MUX : MUX_2T01_Nbit GENERIC MAP(N => 40)
41     PORT MAP (INPUT_0 => SHIFTED_INPUT,
42               INPUT_1 => MULT_OUT_TMP,
43               SEL => MPY_SHIFTN,
44               MUX_OUT => MUX_OUTPUT);
45
46 REG_PIPE : Register_Nbit GENERIC MAP(N => 40)
47     PORT MAP (CLOCK => CLOCK,
48               ENABLE => '1',
49               R => MUX_OUTPUT,
50               Q => MULT_OUT);
51
52 END ARCHITECTURE;

```

## 12.5 Adder\_Subtractor.vhd

```

1  -- QUESTO CODICE E' STATO PRODOTTO DA:
2  -- Fichera Antonio, matricola: 337213
3  -- Vannelli Elisabetta, matricola: 346477
4  LIBRARY IEEE;
5  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
6  USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
7
8  ENTITY Adder_Subtractor IS
9      PORT (INPUT_SX, INPUT_DX : IN SIGNED(41 DOWNT0 0);
10            SUB_ADDN_SX, SUB_ADDN_DX, CLOCK : IN STD_LOGIC;
11            SUM_OUT : OUT SIGNED(41 DOWNT0 0));
12 END ENTITY;
13
14 ARCHITECTURE Behavioural OF Adder_Subtractor IS
15
16 COMPONENT Register_Nbit IS
17     GENERIC(N : POSITIVE);
18     PORT(CLOCK, ENABLE : IN STD_LOGIC;
19           R : IN SIGNED(N-1 DOWNT0 0);
20           Q : OUT SIGNED(N-1 DOWNT0 0));
21 END COMPONENT;
22

```

```

23 COMPONENT MUX_2T01_Nbit IS
24     GENERIC(N : POSITIVE);
25     PORT(INPUT_0, INPUT_1 : IN SIGNED(N-1 DOWNT0 0);
26           SEL : IN STD_LOGIC;
27           MUX_OUT : OUT SIGNED(N-1 DOWNT0 0));
28 END COMPONENT;
29
30 SIGNAL MUX_SX_OUT, MUX_DX_OUT, SUM_OUT_TMP, SX_NEG, DX_NEG : SIGNED(41 DOWNT0 0);
31 SIGNAL SUB_ADDN : STD_LOGIC;
32 SIGNAL CIN_TMP : SIGNED(1 DOWNT0 0);
33
34 BEGIN
35
36 SUB_ADDN <= SUB_ADDN_SX OR SUB_ADDN_DX;
37 CIN_TMP <= '0' & SUB_ADDN; -- USO QUESTO SEGNALE TEMPORANEO PER POTER FARE LA SOMMA, NON
    POTREI CONVERTIRE UNO STD_LOGIC IN SIGNED (NE UNSIGNED)
38
39 SUM_OUT_TMP <= (MUX_SX_OUT + MUX_DX_OUT + CIN_TMP);
40
41 -- SEGNALI AGGIUNTI PER NON AVERE ERRORE SU MODELSIM (DICEVA "NOT GLOBALLY STATIC")
42 SX_NEG <= NOT(INPUT_SX);
43 DX_NEG <= NOT(INPUT_DX);
44
45 MUX_SX : MUX_2T01_Nbit GENERIC MAP(N => 42)
46     PORT MAP(INPUT_0 => INPUT_SX,
47              INPUT_1 => SX_NEG,
48              SEL => SUB_ADDN_SX,
49              MUX_OUT => MUX_SX_OUT);
50
51 MUX_DX : MUX_2T01_Nbit GENERIC MAP(N => 42)
52     PORT MAP(INPUT_0 => INPUT_DX,
53              INPUT_1 => DX_NEG,
54              SEL => SUB_ADDN_DX,
55              MUX_OUT => MUX_DX_OUT);
56
57 REG_PIPE : Register_Nbit GENERIC MAP(N => 42)
58     PORT MAP(CLOCK => CLOCK,
59              ENABLE => '1',
60              R => SUM_OUT_TMP,
61              Q => SUM_OUT);
62
63 END ARCHITECTURE;

```

## 12.6 Rounder.vhd

```

1 -- QUESTO CODICE E' STATO PRODOTTO DA:
2 -- Fichera Antonio, matricola: 337213
3 -- Vannelli Elisabetta, matricola: 346477
4 LIBRARY IEEE;
5 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
6 USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
7
8 ENTITY Rounder IS

```

```

9      PORT(INPUT : IN SIGNED(41 DOWNT0 0);
10          CLOCK : IN STD_LOGIC;
11          OUTPUT : OUT SIGNED(19 DOWNT0 0));
12  END ENTITY;
13
14  ARCHITECTURE Behavioural OF Rounder IS
15
16  COMPONENT Register_Nbit IS
17      GENERIC(N : POSITIVE);
18      PORT(CLOCK, ENABLE : IN STD_LOGIC;
19          R : IN SIGNED(N-1 DOWNT0 0);
20          Q : OUT SIGNED(N-1 DOWNT0 0));
21  END COMPONENT;
22
23  SIGNAL TRUNCATED_IN, ADDEND, SUM_TMP : SIGNED(40 DOWNT0 0);
24
25  BEGIN
26
27  TRUNCATED_IN <= INPUT(41 DOWNT0 1); -- SCALO DI 1 BIT PER RIPIANTARE IL NUMERO NELLA DINAMICA
    CORRETTA (STO DIVIDENDO PER 2)
28  ADDEND(40 DOWNT0 19) <= (OTHERS => '0');
29  ADDEND(17 DOWNT0 0) <= (OTHERS => '0');
30  ADDEND(18) <= '1'; -- 2 ** -20 = 1/2 LSB
31
32  SUM_TMP <= (TRUNCATED_IN + ADDEND); -- ARROTONDAMENTO HALF-UP
33
34  REG_PIPE : Register_Nbit GENERIC MAP(N => 20)
35  PORT MAP (CLOCK => CLOCK,
36          ENABLE => '1',
37          R => SUM_TMP(38 DOWNT0 19), -- TRONCAMENTO FINALE
38          Q => OUTPUT);
39
40  END ARCHITECTURE;

```

## 12.7 Register\_Nbit.vhd

```

1  -- QUESTO CODICE E' STATO PRODOTTO DA:
2  -- Fichera Antonio, matricola: 337213
3  -- Vannelli Elisabetta, matricola: 346477
4  LIBRARY IEEE;
5  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
6  USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
7
8  ENTITY Register_Nbit IS
9      GENERIC(N : POSITIVE);
10     PORT(CLOCK, ENABLE : IN STD_LOGIC;
11         R : IN SIGNED(N-1 DOWNT0 0);
12         Q : OUT SIGNED(N-1 DOWNT0 0));
13  END ENTITY;
14
15  ARCHITECTURE Behavioural OF Register_Nbit IS
16
17  BEGIN

```



```

18
19 PROCESS(CLOCK)
20 BEGIN
21 IF(CLOCK'EVENT AND CLOCK = '1') THEN
22     IF(ENABLE = '1') THEN
23         Q <= R;
24     END IF;
25 END IF;
26 END PROCESS;
27
28 END ARCHITECTURE;

```

## 12.8 MUX\_2TO1\_Nbit.vhd

```

1  -- QUESTO CODICE E' STATO PRODOTTO DA:
2  -- Fichera Antonio, matricola: 337213
3  -- Vannelli Elisabetta, matricola: 346477
4  LIBRARY IEEE;
5  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
6  USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
7
8  ENTITY MUX_2TO1_Nbit IS
9      GENERIC(N : POSITIVE);
10     PORT(INPUT_0, INPUT_1 : IN SIGNED(N-1 DOWNT0 0);
11          SEL : IN STD_LOGIC;
12          MUX_OUT : OUT SIGNED(N-1 DOWNT0 0));
13 END ENTITY;
14
15 ARCHITECTURE Behavioural OF MUX_2TO1_Nbit IS
16
17 BEGIN
18
19 MUX_OUT <= INPUT_0 WHEN SEL <= '0' ELSE INPUT_1;
20
21 END ARCHITECTURE;

```

## 12.9 Decoder\_4to16.vhd

```

1  -- QUESTO CODICE E' STATO PRODOTTO DA:
2  -- Fichera Antonio, matricola: 337213
3  -- Vannelli Elisabetta, matricola: 346477
4  LIBRARY IEEE;
5  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
6  USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
7
8  ENTITY Decoder_4to16 IS
9      PORT(DEC_IN : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
10          DEC_OUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0));
11 END ENTITY;
12
13 ARCHITECTURE Behavioural OF Decoder_4to16 IS

```

```

14
15 BEGIN
16
17 PROCESS(DEC_IN)
18 BEGIN
19     DEC_OUT <= (OTHERS => '0');
20     DEC_OUT(TO_INTEGER(UNSIGNED(DEC_IN))) <= '1';
21 END PROCESS;
22
23 END ARCHITECTURE;

```

## 12.10 EVEN\_ROM.vhd

```

1  -- QUESTO CODICE E' STATO PRODOTTO DA:
2  -- Fichera Antonio, matricola: 337213
3  -- Vannelli Elisabetta, matricola: 346477
4  LIBRARY IEEE;
5  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
6  USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
7
8  ENTITY EVEN_ROM IS
9      PORT(ROW_SELECT : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
10          DATA_OUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(25 DOWNTO 0));
11  END ENTITY;
12
13  ARCHITECTURE Behavioural OF EVEN_ROM IS
14  TYPE ROM_TYPE IS ARRAY(0 TO 15) OF STD_LOGIC_VECTOR(25 DOWNTO 0);
15  CONSTANT ROM_DATA : ROM_TYPE := (-- struttura : DONE, REG_IN_LE, DP_CONTROLS, REG_OUT_LE,
16      NEXT_STATUS
17      "01000000000010000000000000", -- locazione 0 --> STATUS = IDLE -> 00000
18      "UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU", -- locazione 1 --> NON USATA
19      "UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU", -- locazione 2 --> NON USATA
20      "UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU", -- locazione 3 --> NON USATA
21      "UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU", -- locazione 4 --> NON USATA
22      "UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU", -- locazione 5 --> NON USATA
23      "001010101000010000000001110", -- locazione 6 --> STATUS = CONT_1 -> 01100
24      "00010101000111101000010000", -- locazione 7 --> STATUS = CONT_2 -> 01110
25      "00000000000111100100010010", -- locazione 8 --> STATUS = CONT_3 -> 10000
26      "00000000011110000010010100", -- locazione 9 --> STATUS = CONT_4 -> 10010
27      "000000000110110000001010110", -- locazione 10 --> STATUS = CONT_5 -> 10100
28      "11000000000001010000101101", -- locazione 11 --> STATUS = CONT_6 -> 10110
29      "UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU", -- locazione 12 --> NON USATA
30      "UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU", -- locazione 13 --> NON USATA
31      "UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU", -- locazione 14 --> NON USATA
32      "UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU" -- locazione 15 --> NON USATA
33  );
34
35  BEGIN
36
37  PROCESS(ROW_SELECT)
38  VARIABLE INDEX : INTEGER := 0; -- POTREI PORLO UGUALE A -1 PER DISCRIMINARE IL CASO I CUI
39      NESSUNA LOCAZIONE SIA SELEZIONATA
40  BEGIN

```

```

39
40 FOR i IN 0 TO 15 LOOP
41     IF (ROW_SELECT(i) = '1') THEN
42         INDEX := i;
43     END IF;
44 END LOOP;
45
46 DATA_OUT <= ROM_DATA(INDEX);
47
48 END PROCESS;
49
50 END ARCHITECTURE;

```

## 12.11 ODD\_ROM.vhd

```

1  -- QUESTO CODICE E' STATO PRODOTTO DA:
2  -- Fichera Antonio, matricola: 337213
3  -- Vannelli Elisabetta, matricola: 346477
4  LIBRARY IEEE;
5  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
6  USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
7
8  ENTITY ODD_ROM IS
9      PORT(ROW_SELECT : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
10          DATA_OUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(25 DOWNTO 0));
11  END ENTITY;
12
13  ARCHITECTURE Behavioural OF ODD_ROM IS
14  TYPE ROM_TYPE IS ARRAY(0 TO 15) OF STD_LOGIC_VECTOR(25 DOWNTO 0);
15  CONSTANT ROM_DATA : ROM_TYPE := (-- struttura : DONE, CC, REG_IN_LE, DP_CONTROLS, REG_OUT_LE
16      , NEXT_STATUS
17      "001010100000100000000000011", -- locazione 0 --> STATUS = GET_REAL -> 00001
18      "000101010001100000000000101", -- locazione 1 --> STATUS = GET_IMAG -> 00011
19      "00000000001110000000000111", -- locazione 2 --> STATUS = DO_M3 -> 00101
20      "00000000011110000000001001", -- locazione 3 --> STATUS = DO_M2 -> 00111
21      "00000000110110000000001011", -- locazione 4 --> STATUS = DO_M4 -> 01001
22      "0100000000001010000001101", -- locazione 5 --> STATUS = DO_M5 -> 01011
23      "0000000010001000000001111", -- locazione 6 --> STATUS = DO_M6 -> 01101
24      "0000000000011101000010001", -- locazione 7 --> STATUS = DO_S5 -> 01111
25      "0000000000011100100010011", -- locazione 8 --> STATUS = DO_S6 -> 10001
26      "0000000000010000010010101", -- locazione 9 --> STATUS = WAIT_BR -> 10011
27      "0000000000010000001010111", -- locazione 10 --> STATUS = WAIT_BI -> 10101
28      "1000000000001000000111001", -- locazione 11 --> STATUS = FINISH -> 10111
29      "1000000000001000000011011", -- locazione 12 --> STATUS = SEND_R -> 11001
30      "1000000000001000100000000", -- locazione 13 --> STATUS = SEND_I -> 11011
31      "UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU", -- locazione 14 --> NON USATA
32      "UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU" -- locazione 15 --> NON USATA
33  );
34
35  BEGIN
36  PROCESS (ROW_SELECT)

```

```

37 VARIABLE INDEX : INTEGER := 0; -- POTREI PORLO UGUALE A -1 PER DISCRIMINARE IL CASO IN CUI
    NESSUNA LOCAZIONE SIA SELEZIONATA
38 BEGIN
39
40 FOR i IN 0 TO 15 LOOP
41     IF (ROW_SELECT(i) = '1') THEN
42         INDEX := i;
43     END IF;
44 END LOOP;
45
46 DATA_OUT <= ROM_DATA(INDEX);
47
48 END PROCESS;
49
50 END ARCHITECTURE;

```

## 12.12 LateStatus\_PLA.vhd

```

1  -- QUESTO CODICE E' STATO PRODOTTO DA:
2  -- Fichera Antonio, matricola: 337213
3  -- Vannelli Elisabetta, matricola: 346477
4  LIBRARY IEEE;
5  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
6
7  ENTITY LateStatus_PLA IS
8      PORT (STATUS, CC, LSB_IN : IN STD_LOGIC;
9            CC_Validation, LSB_OUT : OUT STD_LOGIC);
10 END ENTITY;
11
12 ARCHITECTURE Behavioural OF LateStatus_PLA IS
13
14 COMPONENT MUX_2T01 IS
15     PORT (INPUT_0, INPUT_1 : IN STD_LOGIC;
16           SEL : IN STD_LOGIC;
17           MUX_OUT : OUT STD_LOGIC);
18 END COMPONENT;
19
20 SIGNAL NOT_LSB_IN, SEL_MUX : STD_LOGIC;
21
22 BEGIN
23
24 NOT_LSB_IN <= NOT (LSB_IN);
25 SEL_MUX <= CC AND STATUS;
26 CC_Validation <= SEL_MUX;
27
28 MUX : MUX_2T01 PORT MAP
29     (INPUT_0 => LSB_IN,
30      INPUT_1 => NOT_LSB_IN,
31      SEL => SEL_MUX,
32      MUX_OUT => LSB_OUT);
33
34 END ARCHITECTURE;

```

### 12.13 Register\_Nbit\_SLV.vhd

```

1  -- QUESTO CODICE E' STATO PRODOTTO DA:
2  -- Fichera Antonio, matricola: 337213
3  -- Vannelli Elisabetta, matricola: 346477
4  LIBRARY IEEE;
5  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
6
7  ENTITY Register_Nbit_SLV IS
8      GENERIC(N : POSITIVE);
9      PORT(CLOCK, ENABLE, RESET : IN STD_LOGIC;
10          R : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0);
11          Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0));
12  END ENTITY;
13
14  ARCHITECTURE Behavioural OF Register_Nbit_SLV IS
15
16  BEGIN
17
18  PROCESS(CLOCK, RESET)
19  BEGIN
20  IF(RESET = '0') THEN
21      Q <= (OTHERS => '0');
22  ELSIF(CLOCK'EVENT AND CLOCK = '1') THEN
23      IF(ENABLE = '1') THEN
24          Q <= R;
25      END IF;
26  END IF;
27  END PROCESS;
28
29  END ARCHITECTURE;

```

### 12.14 MUX\_2TO1\_Nbit\_SLV.vhd

```

1  -- QUESTO CODICE E' STATO PRODOTTO DA:
2  -- Fichera Antonio, matricola: 337213
3  -- Vannelli Elisabetta, matricola: 346477
4  LIBRARY IEEE;
5  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
6
7  ENTITY MUX_2TO1_Nbit_SLV IS
8      GENERIC(N : POSITIVE);
9      PORT(INPUT_0, INPUT_1 : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0);
10          SEL : IN STD_LOGIC;
11          MUX_OUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0));
12  END ENTITY;
13
14  ARCHITECTURE Behavioural OF MUX_2TO1_Nbit_SLV IS
15
16  BEGIN
17
18  MUX_OUT <= INPUT_0 WHEN SEL <= '0' ELSE INPUT_1;
19

```

```
20 END ARCHITECTURE;
```

## 12.15 MUX\_2TO1.vhd

```
1  -- QUESTO CODICE E' STATO PRODOTTO DA:
2  -- Fichera Antonio, matricola: 337213
3  -- Vannelli Elisabetta, matricola: 346477
4  LIBRARY IEEE;
5  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
6
7  ENTITY MUX_2TO1 IS
8      PORT(INPUT_0, INPUT_1 : IN STD_LOGIC;
9           SEL : IN STD_LOGIC;
10          MUX_OUT : OUT STD_LOGIC);
11  END ENTITY;
12
13  ARCHITECTURE Behavioural OF MUX_2TO1 IS
14
15  BEGIN
16
17  MUX_OUT <= INPUT_0 WHEN SEL <= '0' ELSE INPUT_1;
18
19  END ARCHITECTURE;
```